
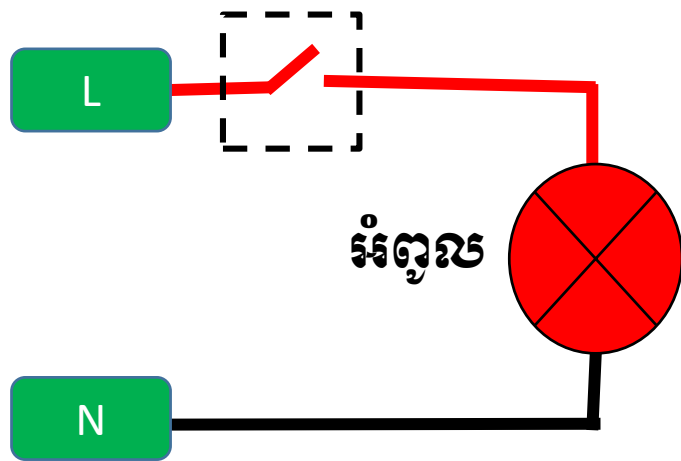


សេរីម៉ាស៊ីប្លង់ព្រះតេជ


ប្លង់ការងារត្រួតពិនិត្យ

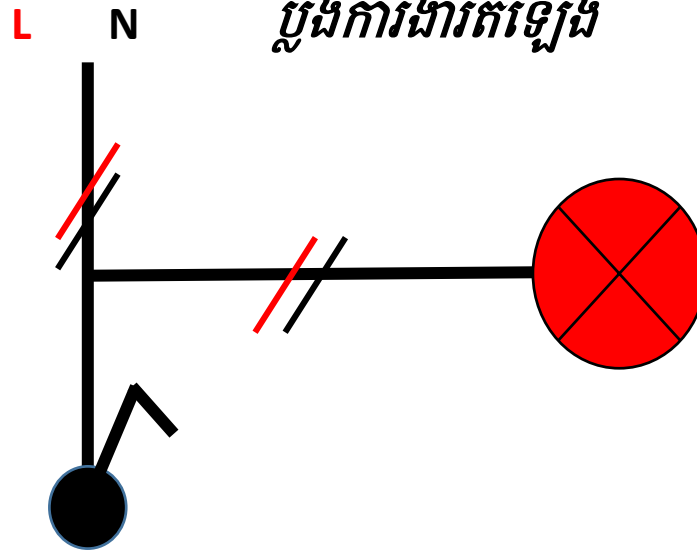


ប្លង់ការងារតំឡើង



ប្លង់ការងារសំរេច

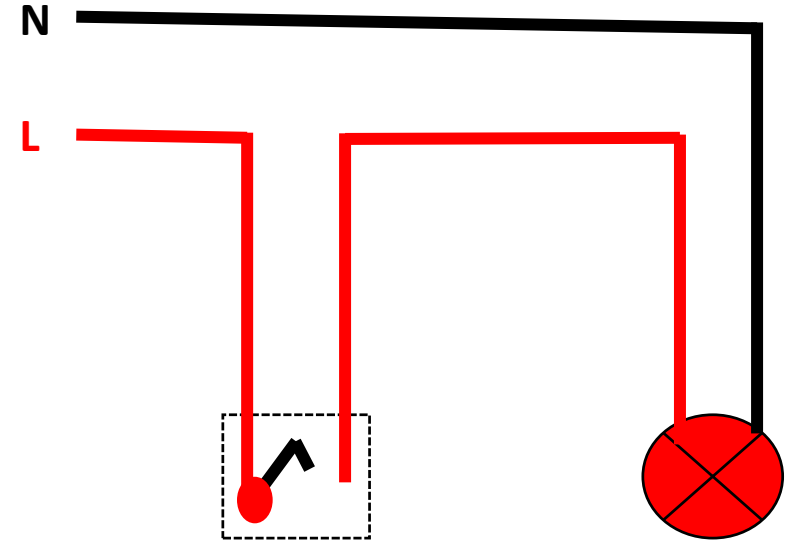


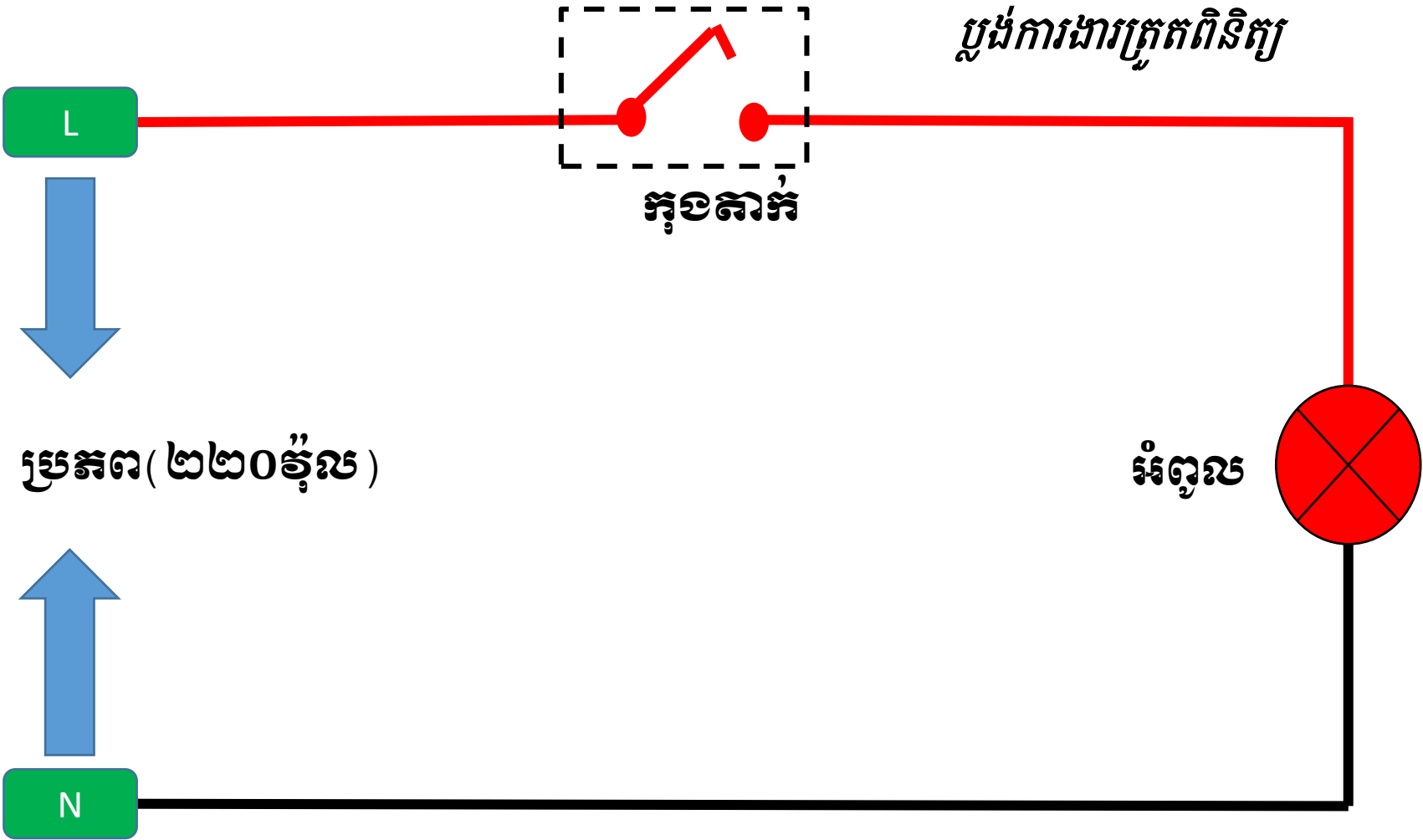១.ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ២ចុច១ មិនបើកអំពូល១




ហ៊ី ប៉ិនលី


ប្លង់ការងារសំរេច

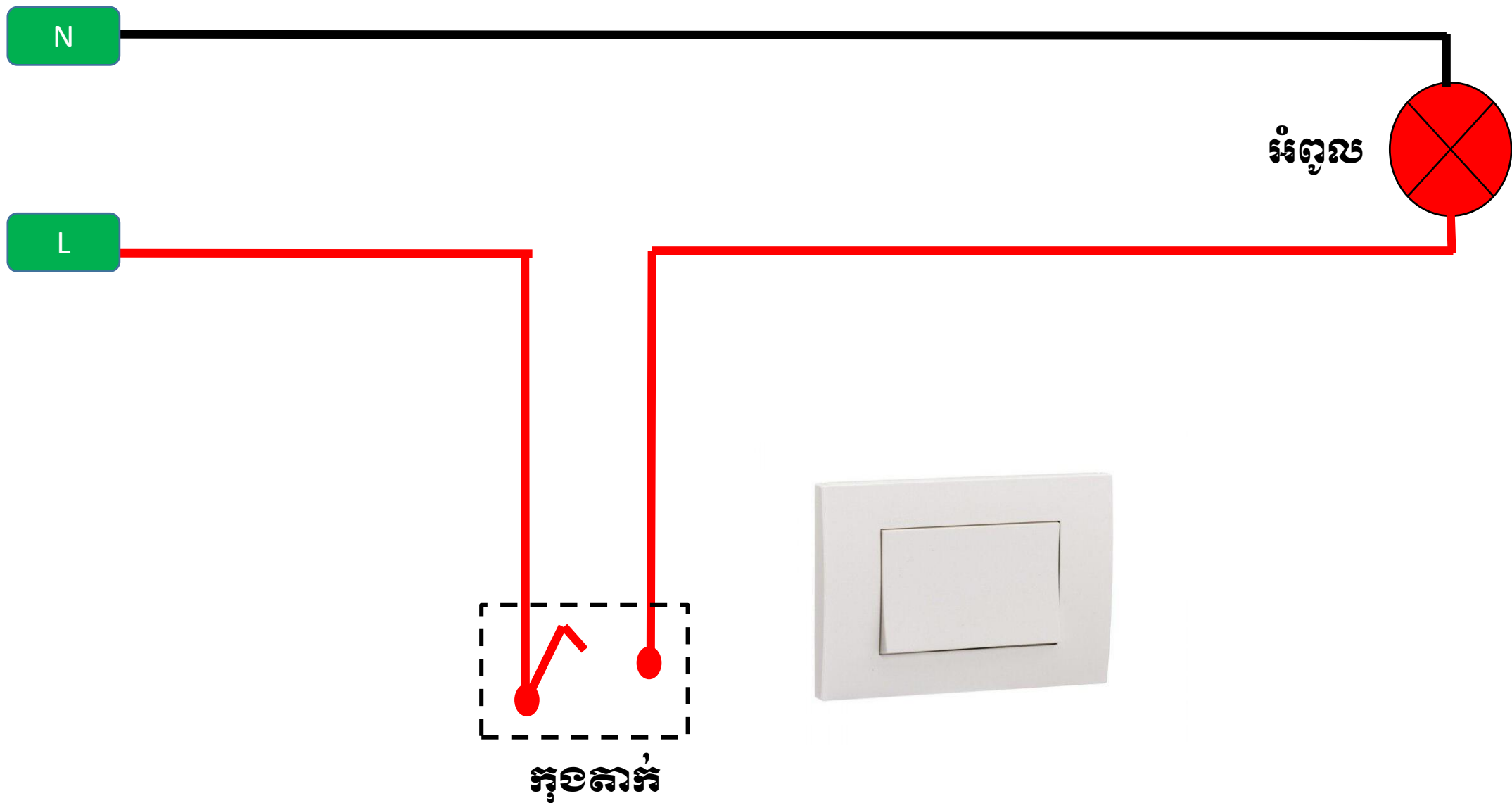

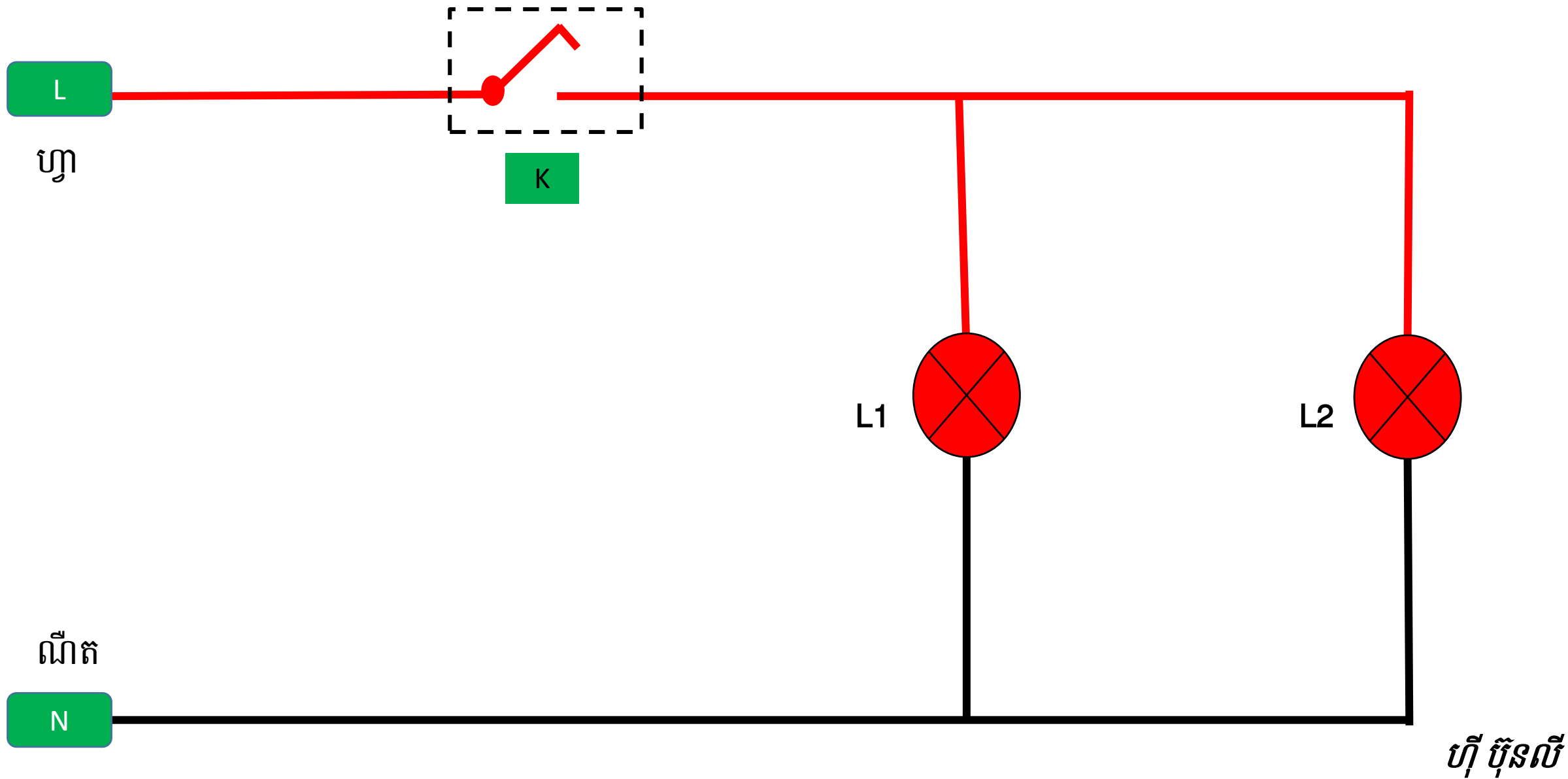
២. ការតំឡើងកុងតាក់ដ៏ងាយ២ចុច១ មិនមើកអំពូល២




ប្លង់ការងារសំរេច

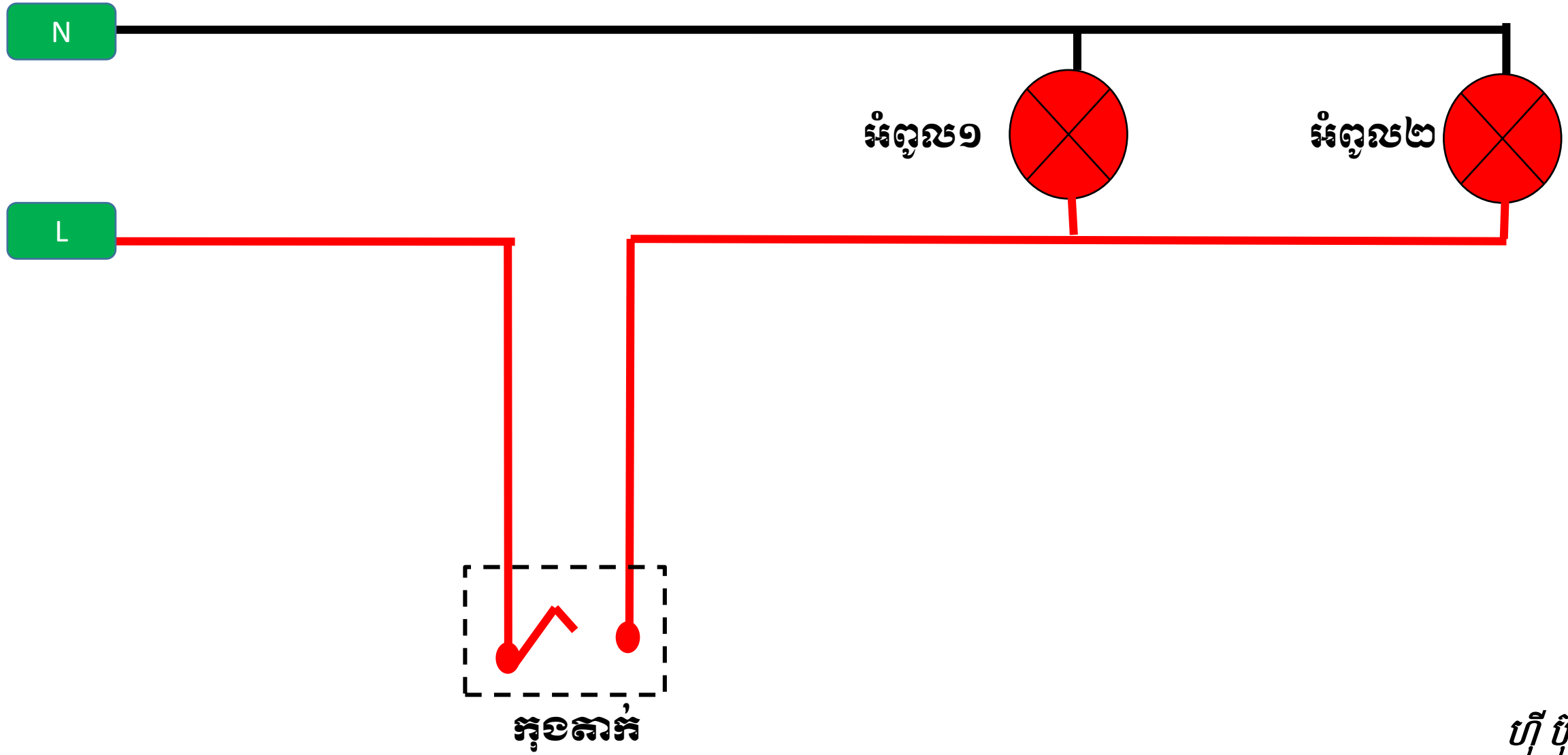

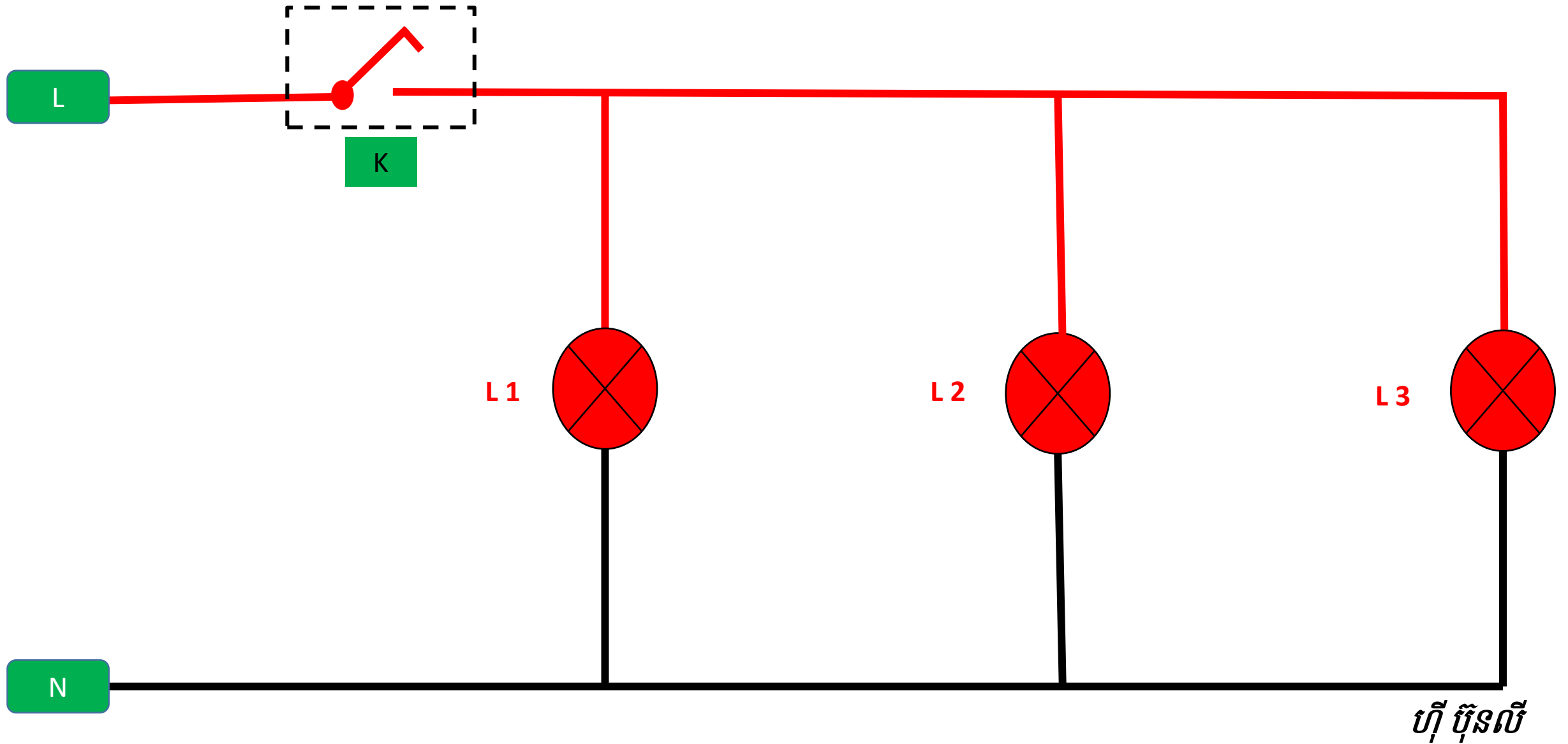
៣. ការតំឡើងកុងតាក់ដ៏ងាយ២ចុច១ មិនមើកអំពូល៣




ប្លង់ការងារសំរេច

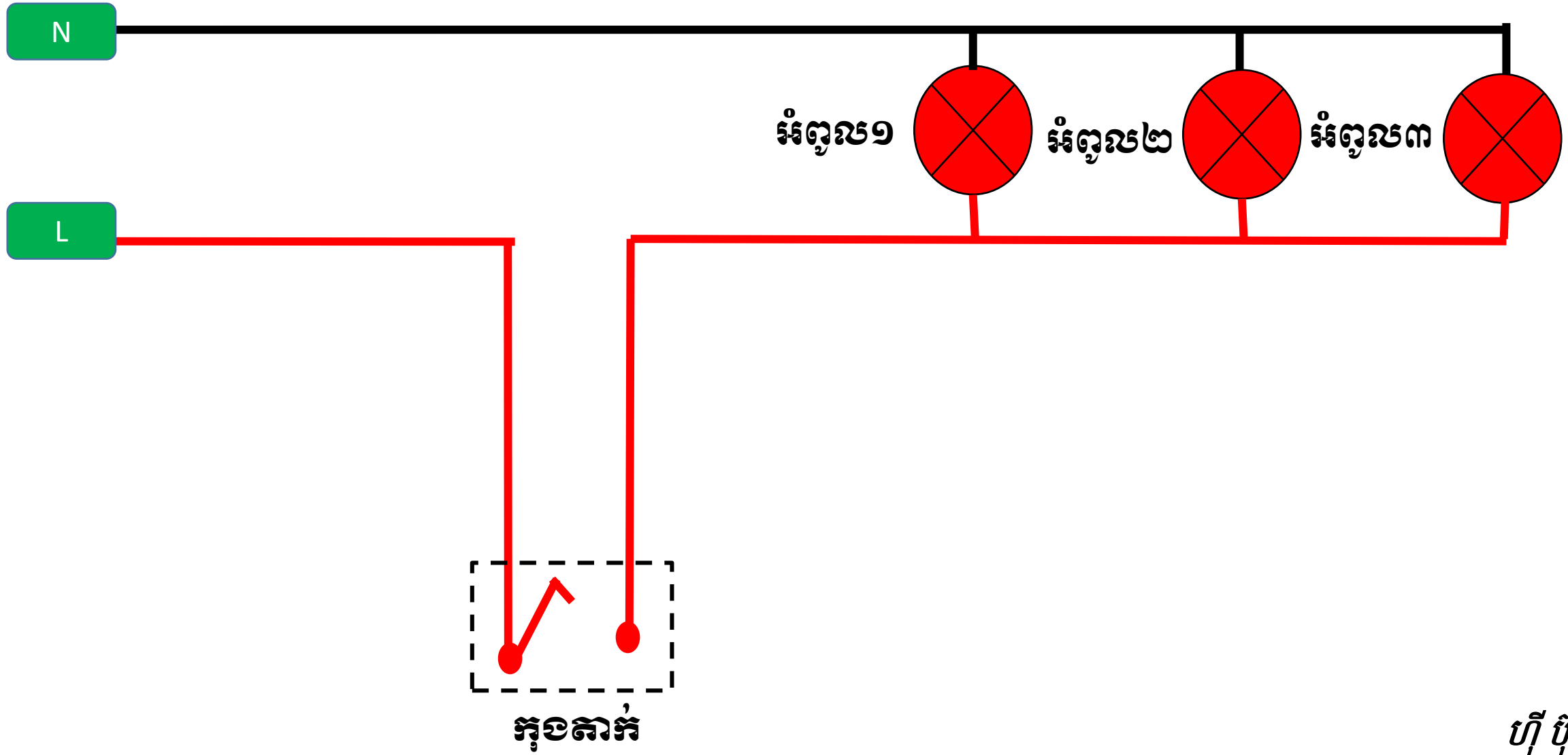

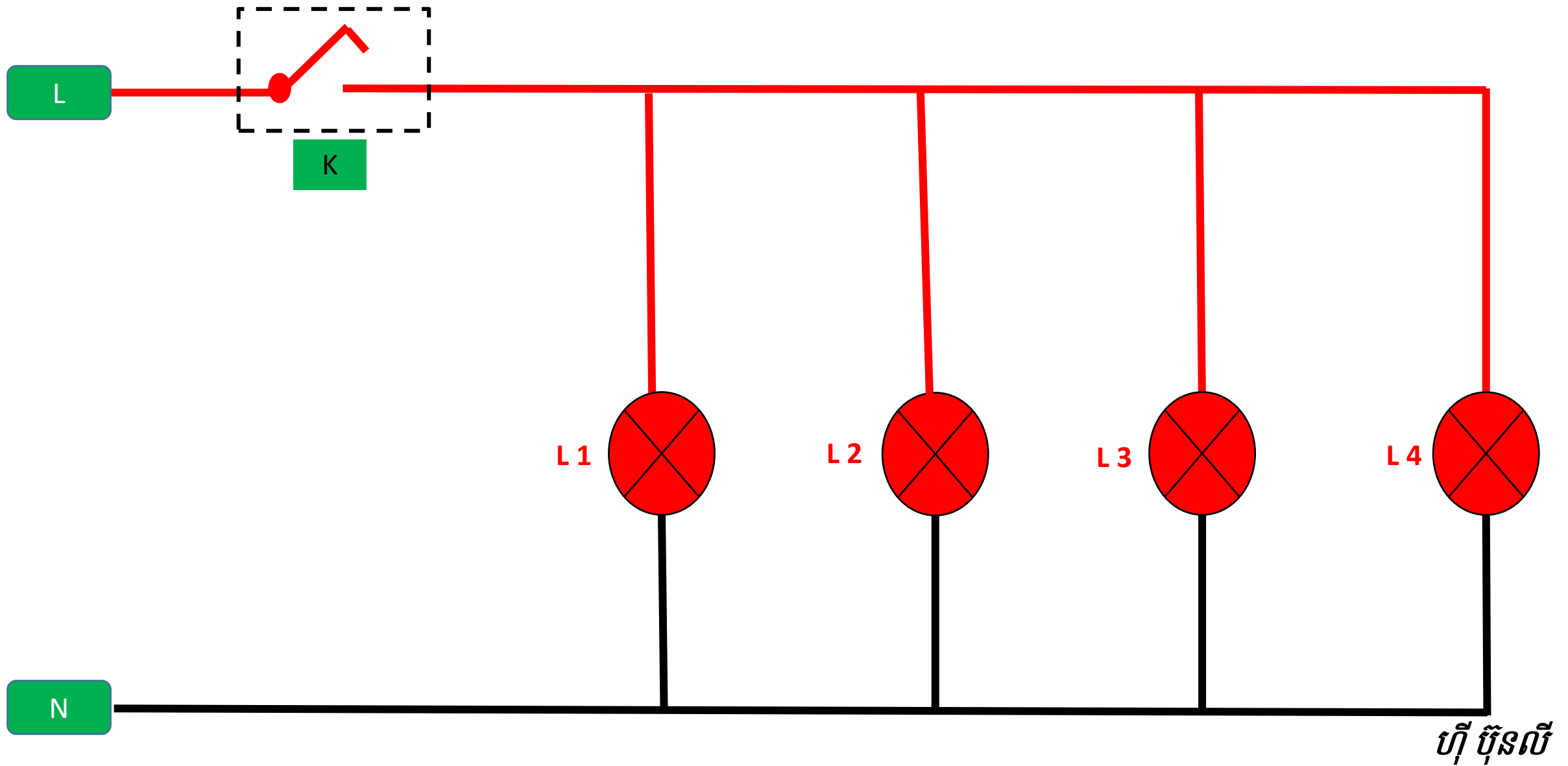៤. ការតំឡើងកុងតាក់ដ៏ងាយ២ចុច១ មិនមើកអំពូល៤




ប្លង់ការងារសំរេច

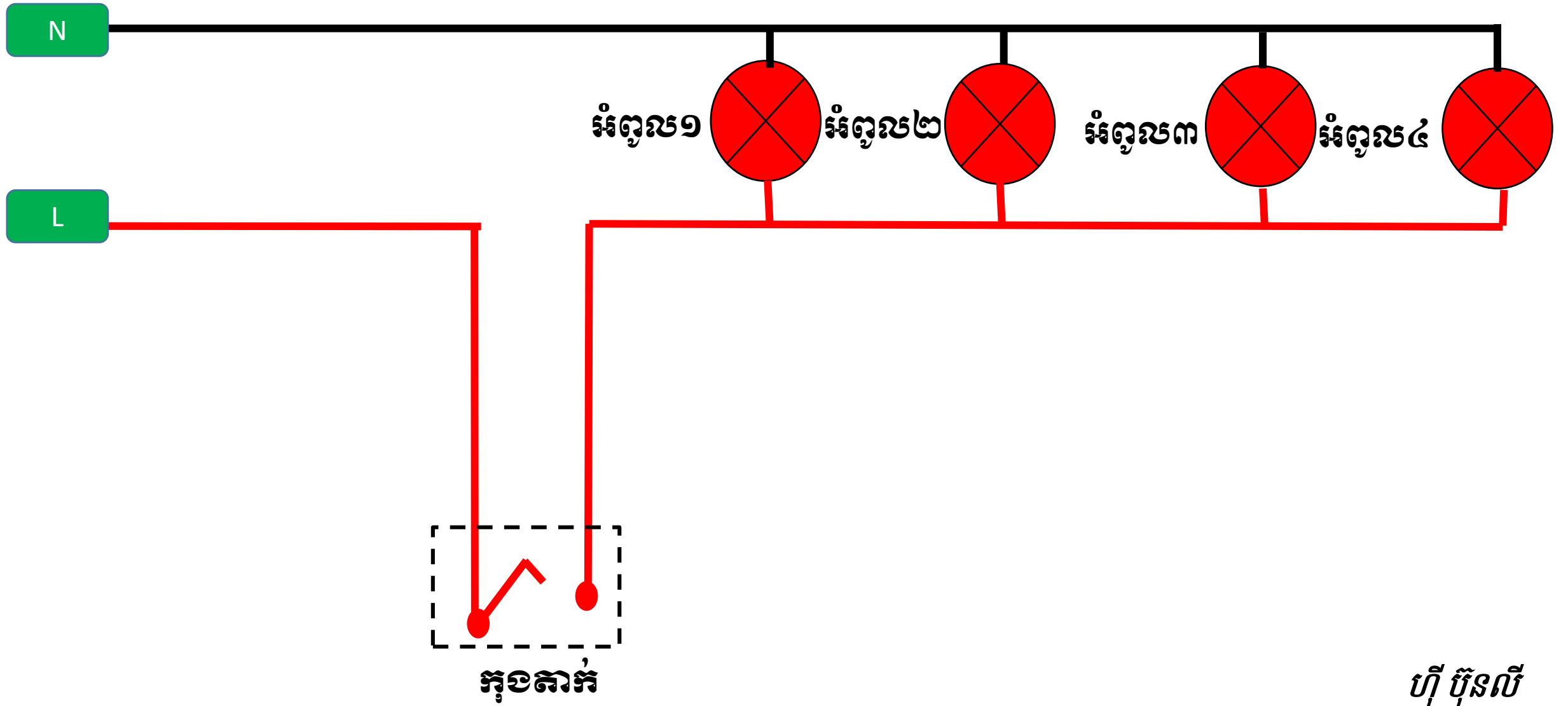


ហ៊ី ប៊ុនលី

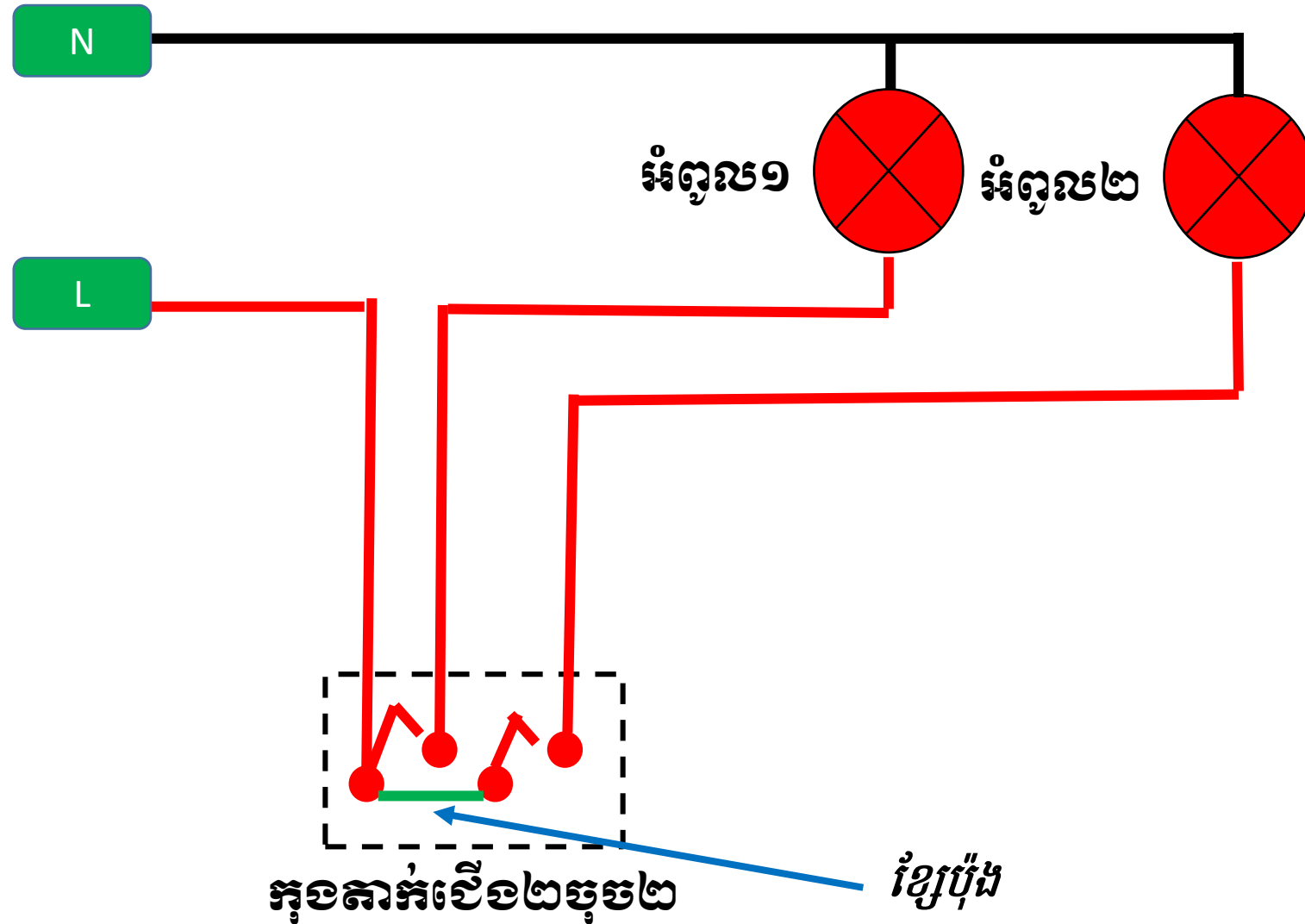
៥. ការតំឡើងកុងតាក់ដ៏ងាយៗ មិនមើលអំពូល២ (កុងតាក់១ អំពូល១)



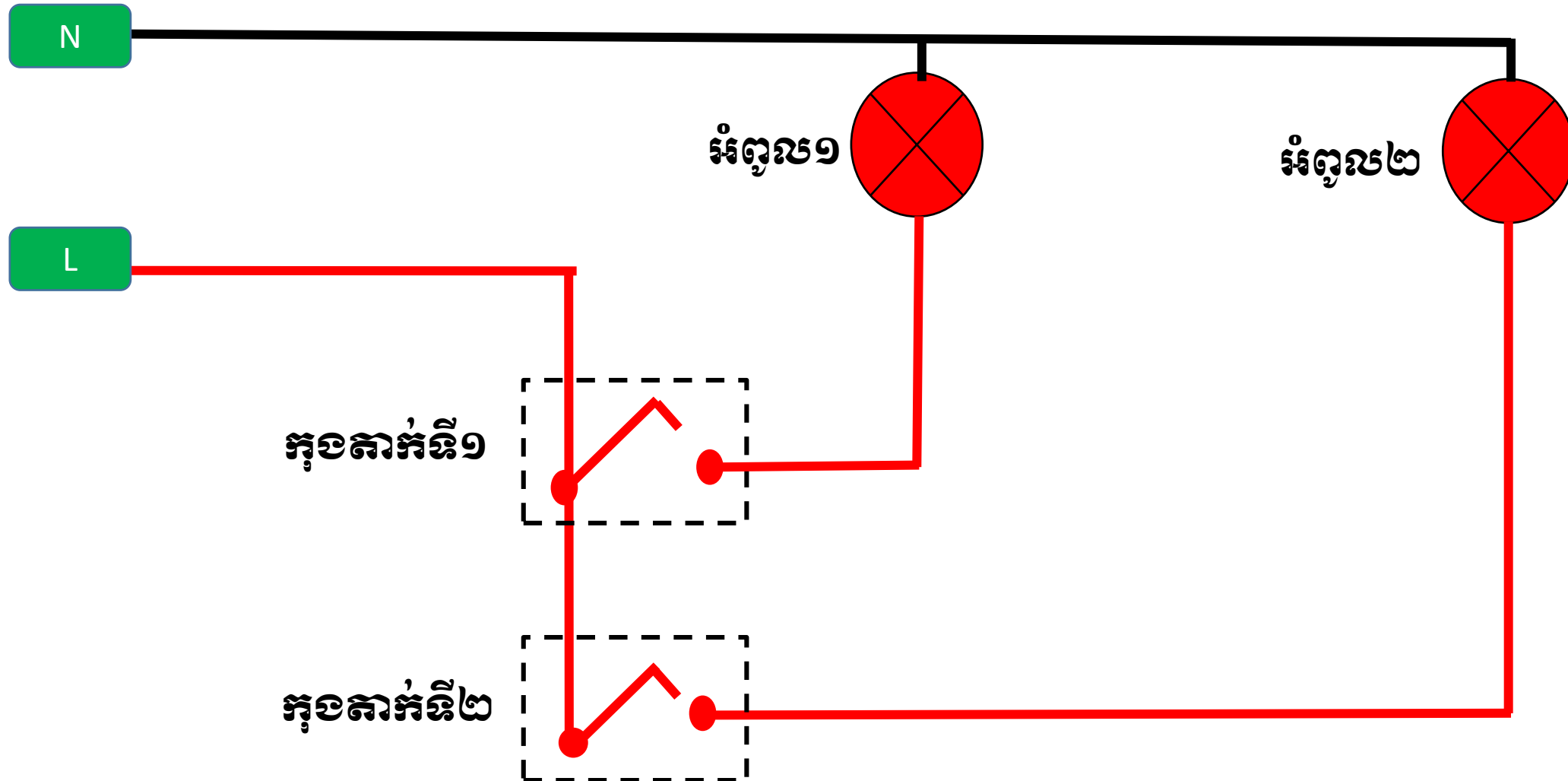
៦.ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ២ចុច១ មិនមើលអំពូល២(កុងតាក់១ អំពូល១)



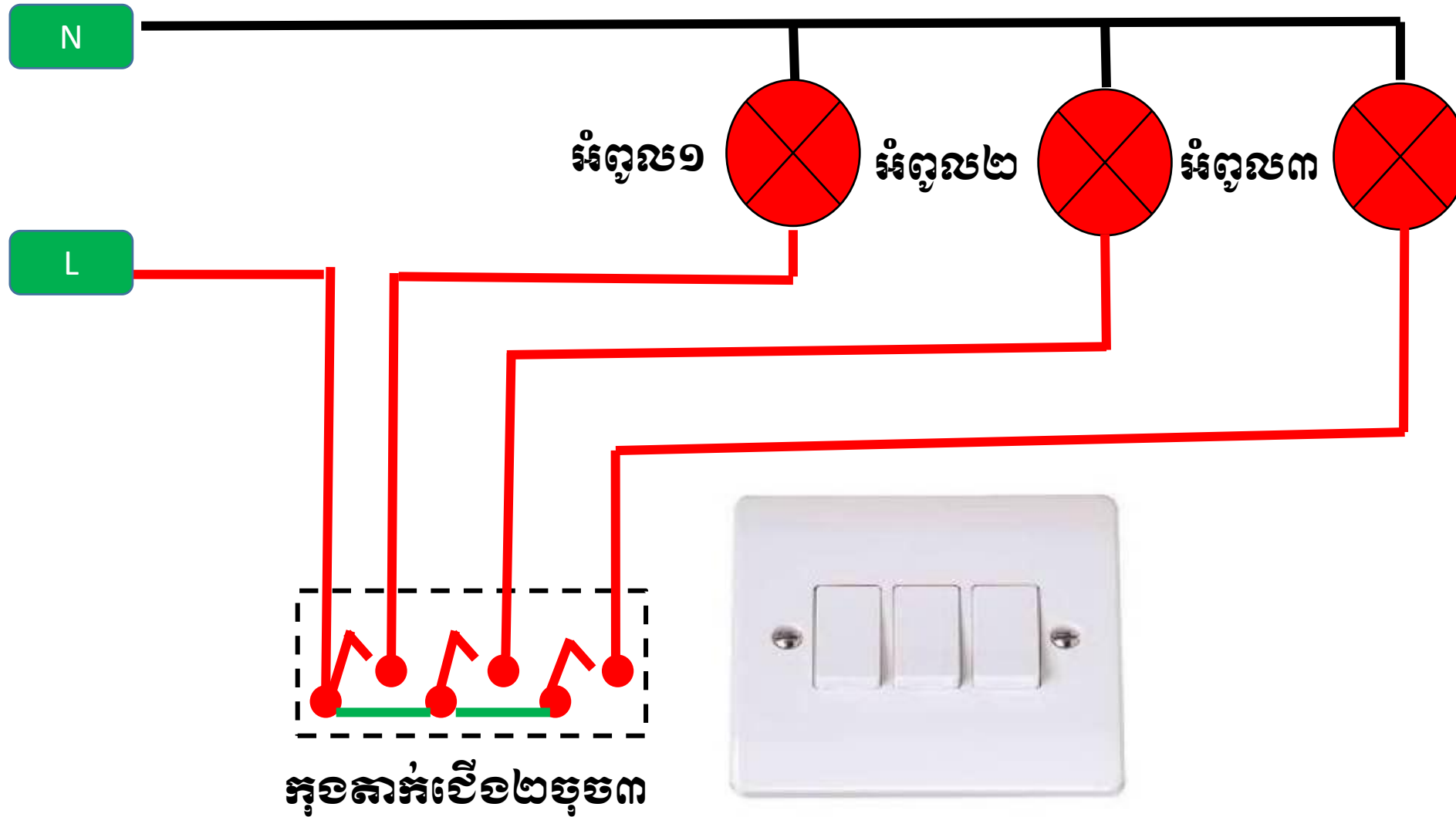
៧.ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ២ដុច៣ មិនបើកអំពូល៣(កុងតាក់១ អំពូល១)



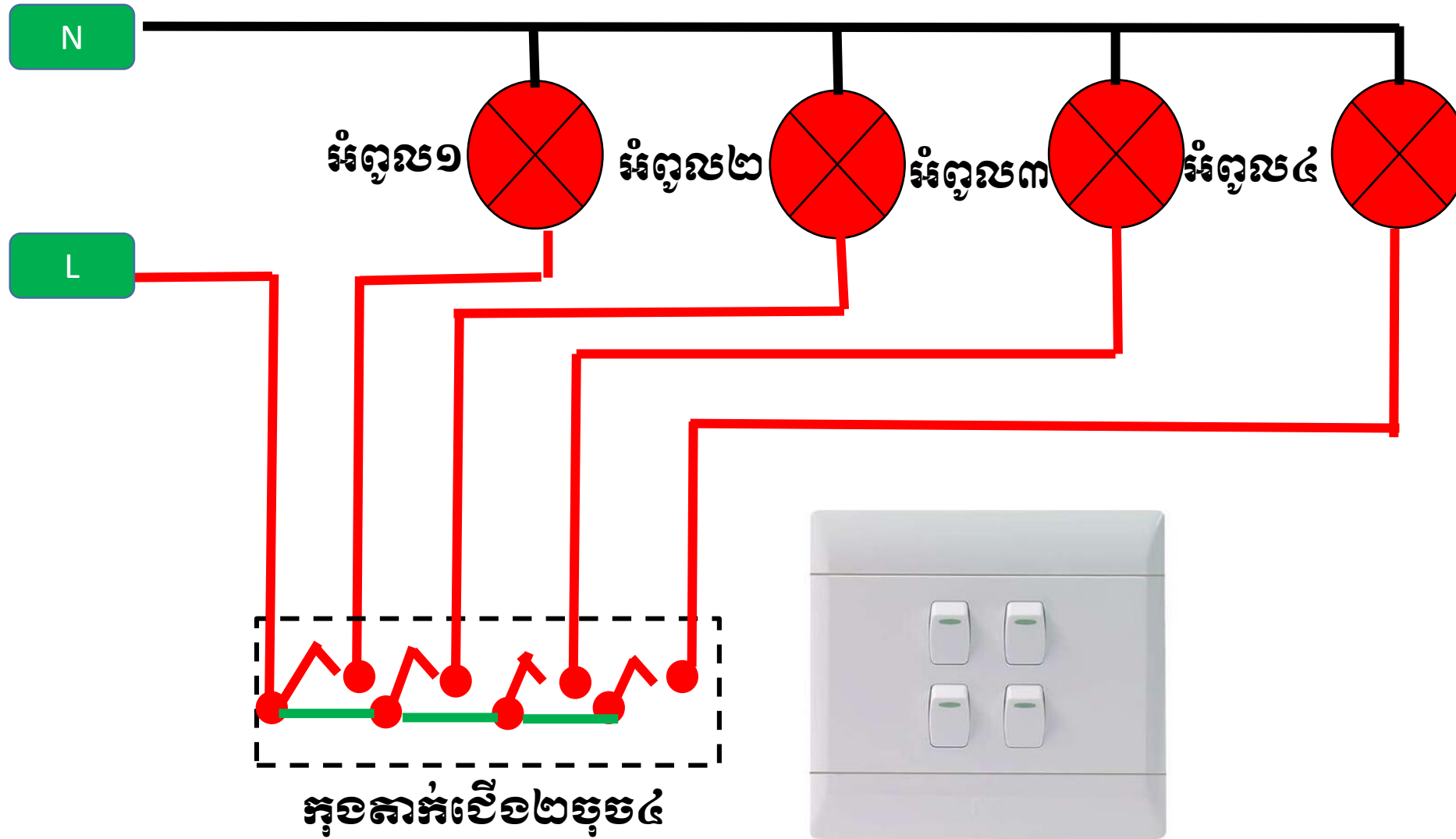៨.ការតំឡើងកុងតាក់ដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធ បិទបើកអំពូល៤ (កុងតាក់១ អំពូល១)



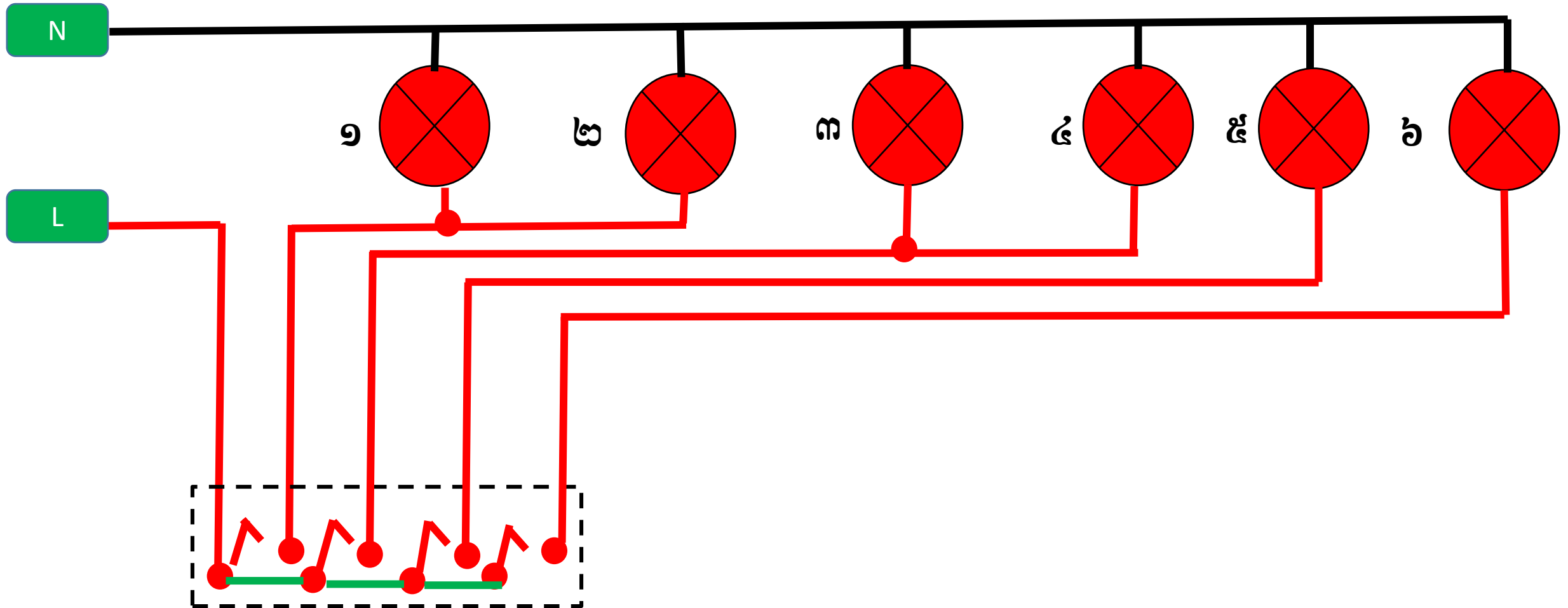
៩. ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ២ចុច៤ មិនមើលអំពូល៤ (ចុច១ឆ្លីអំពូល២=២ និងចុច១ឆ្លីអំពូល១=២)



កុងតាក់លើខ្សែ២ចុច៤


ហ៊ី ប៊ុនលី

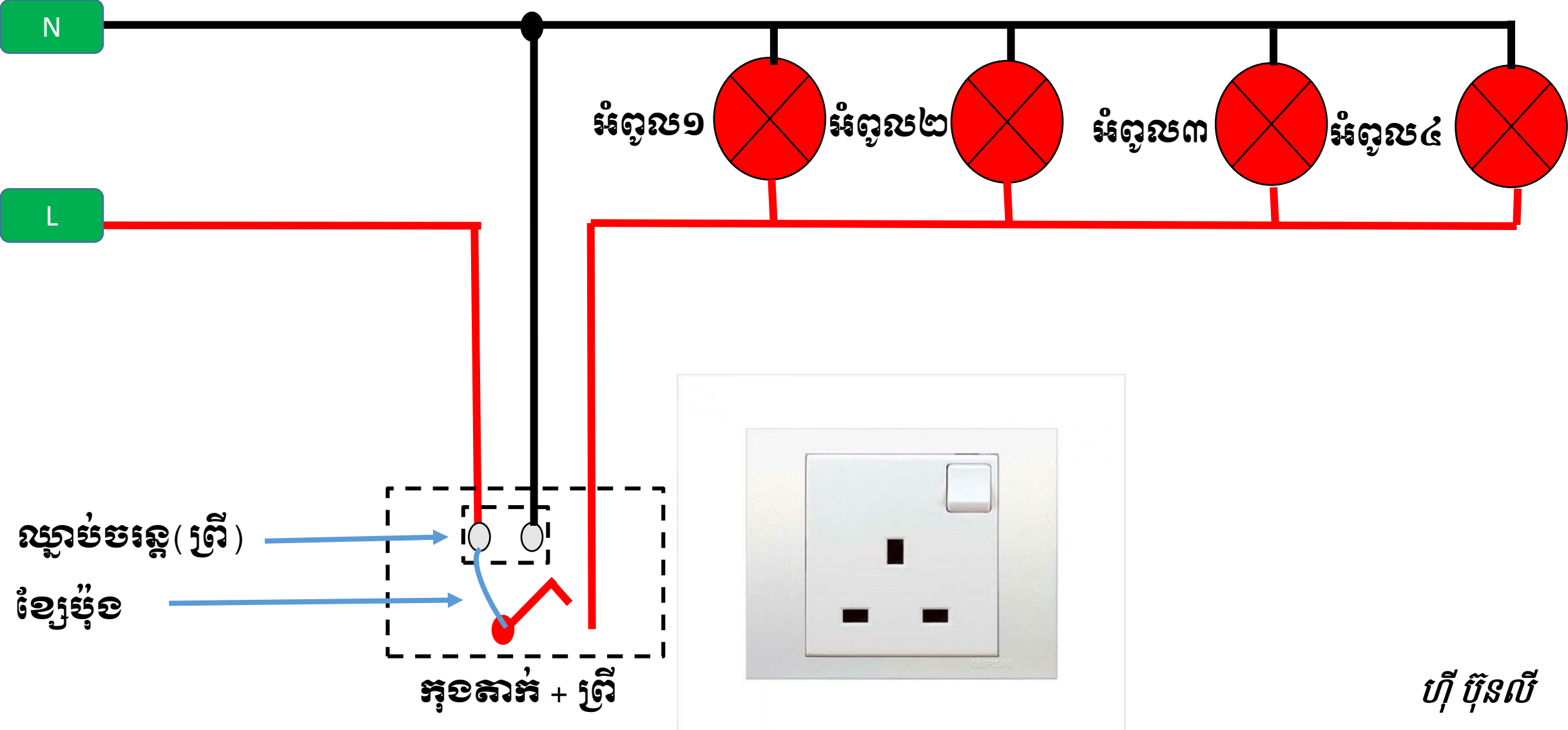១០. ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ២ចុច១ម្ចាស់ព្រី មិនបើកអំពូល៤




ហ៊ី ប៊ុនលី

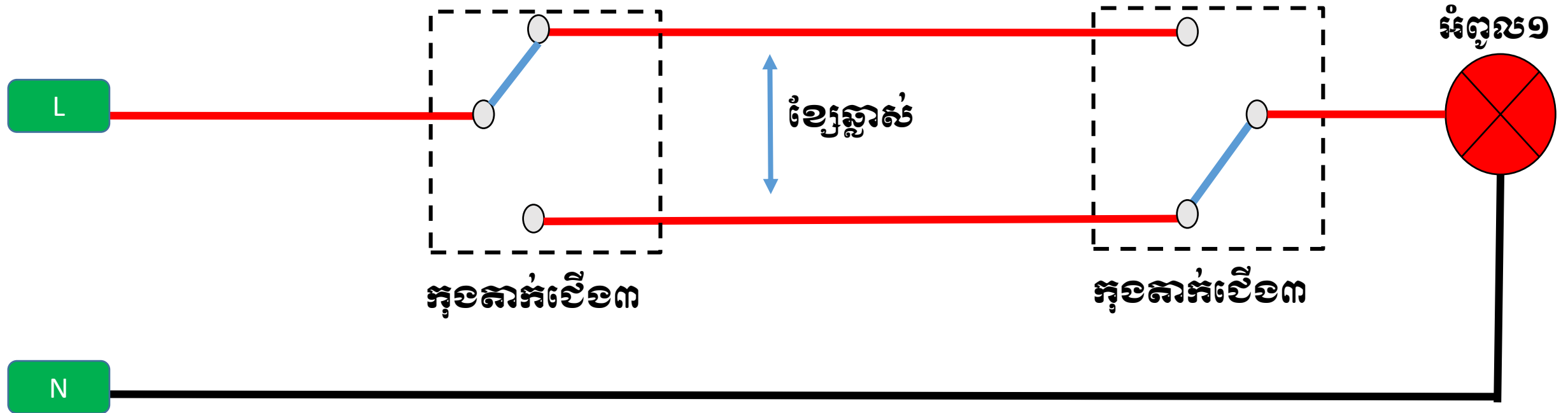
១១. ការតំឡើងកុងតាក់លើខ្សែ៣ដូច១ចំនួន២ មិនមើកអំពូល១ (កុងតាក់២ឈ្នើរ)



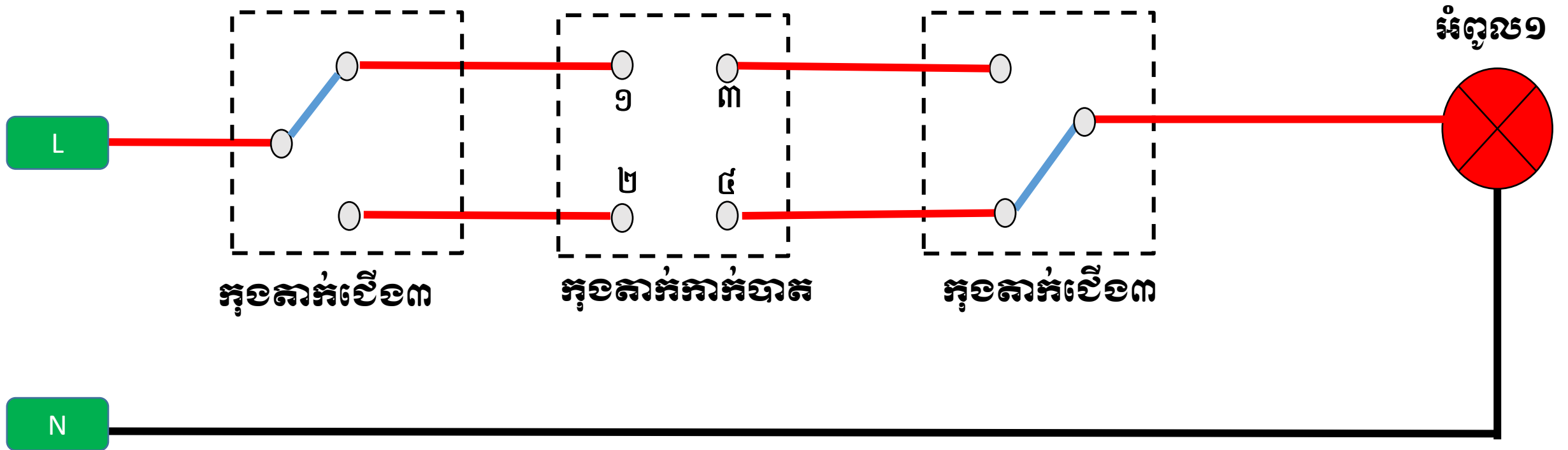១២. ការតំឡើងកុងតាក់ដើម្បីបំប្លែងប្រភេទចរន្ត និងកុងតាក់កាត់បាត១ មិនមើលអំពូល១បាន៣កន្លែង




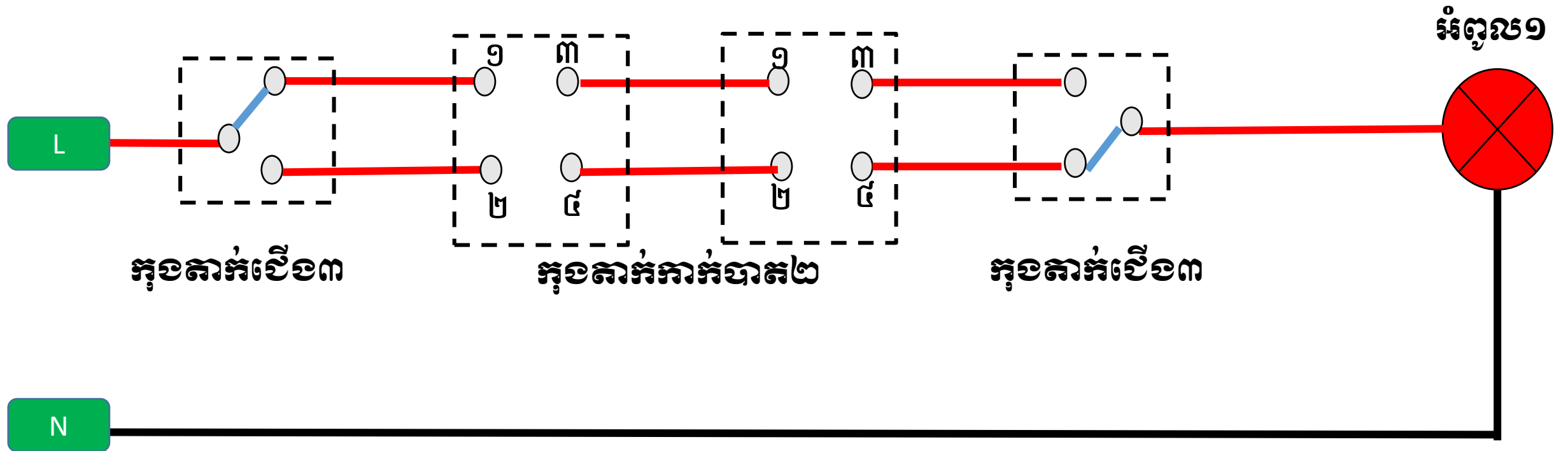១៣. ការតំឡើងក្នុងតាក់ស៊ីង៣ចំនួន២និងក្នុងតាក់កាត់បាត២ មិនមើកអំពូល១បាន៤កន្លែង




ហ៊ី ប៊ុនលី

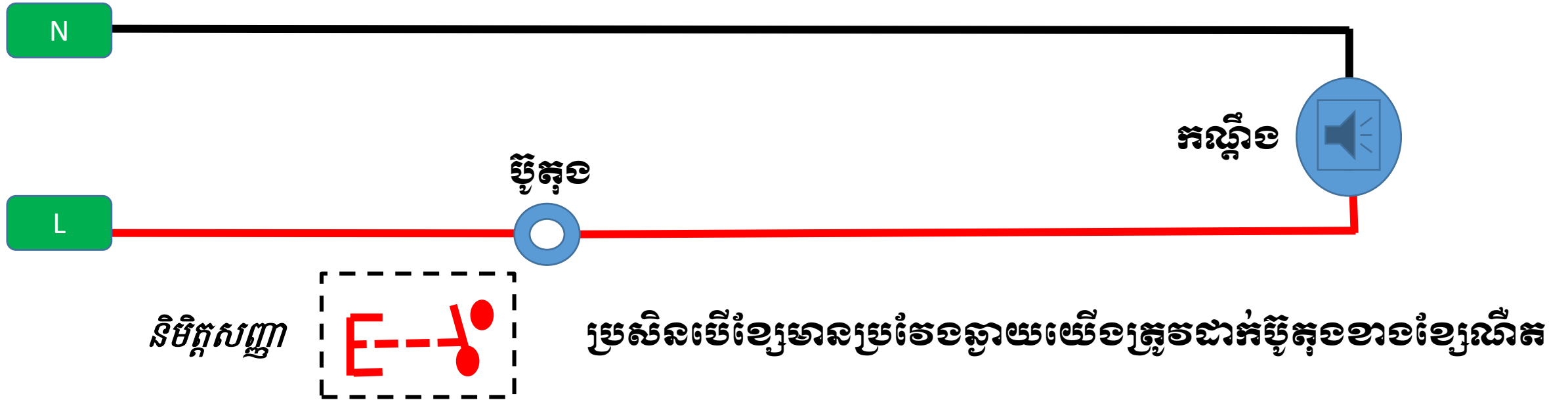
១៤. ការតំឡើងកណ្តឹងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រភេទបូម




១៥. ការតំឡើងកុងតាក់មូល (កុងតាក់ពន្លឺ)

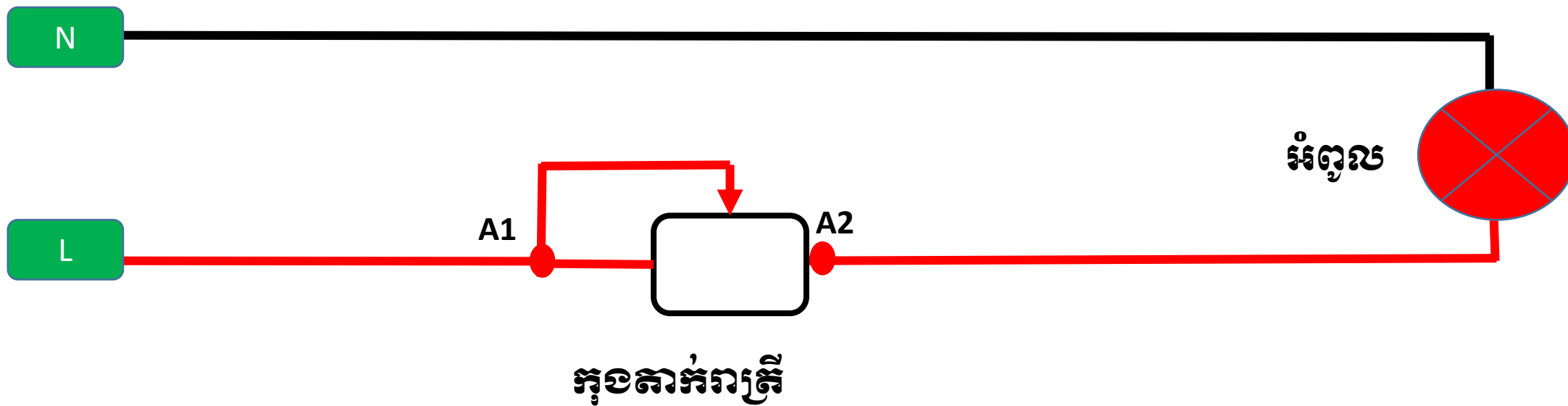


១៦.ការតំឡើងកុងតាក់ប្រើភាគ (កុងតាក់សោរ)

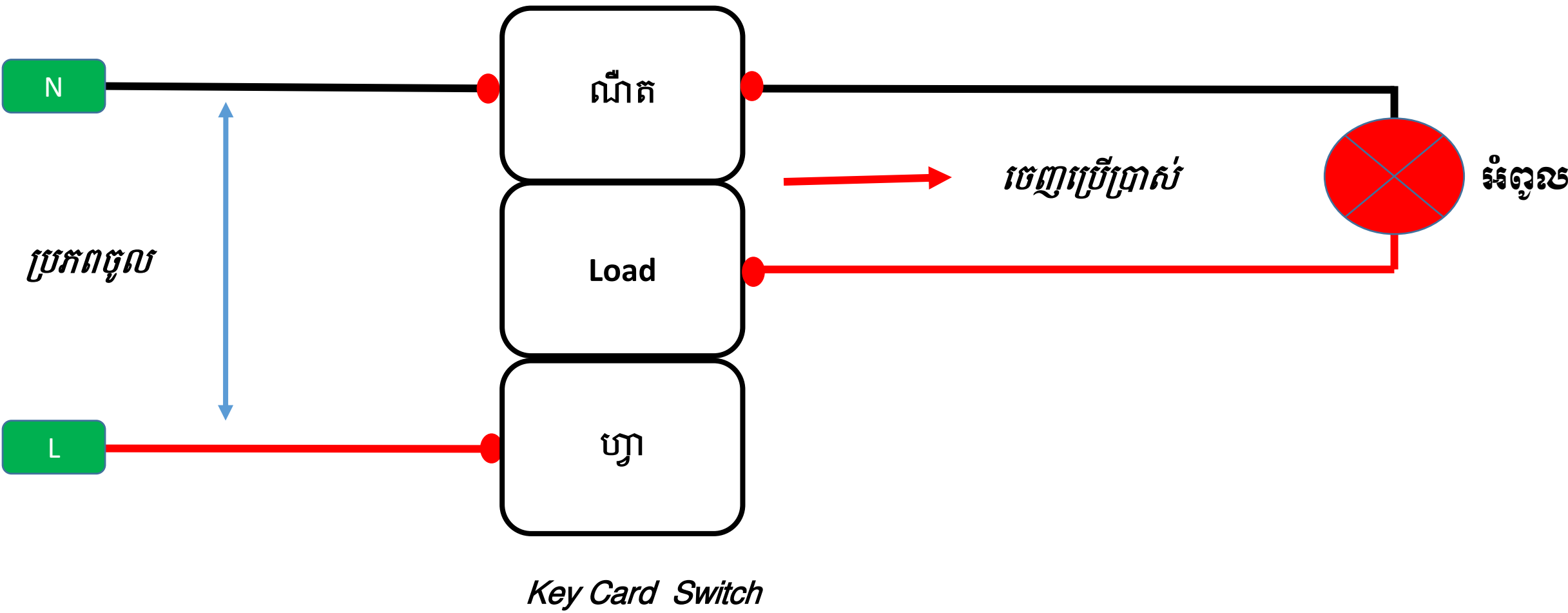

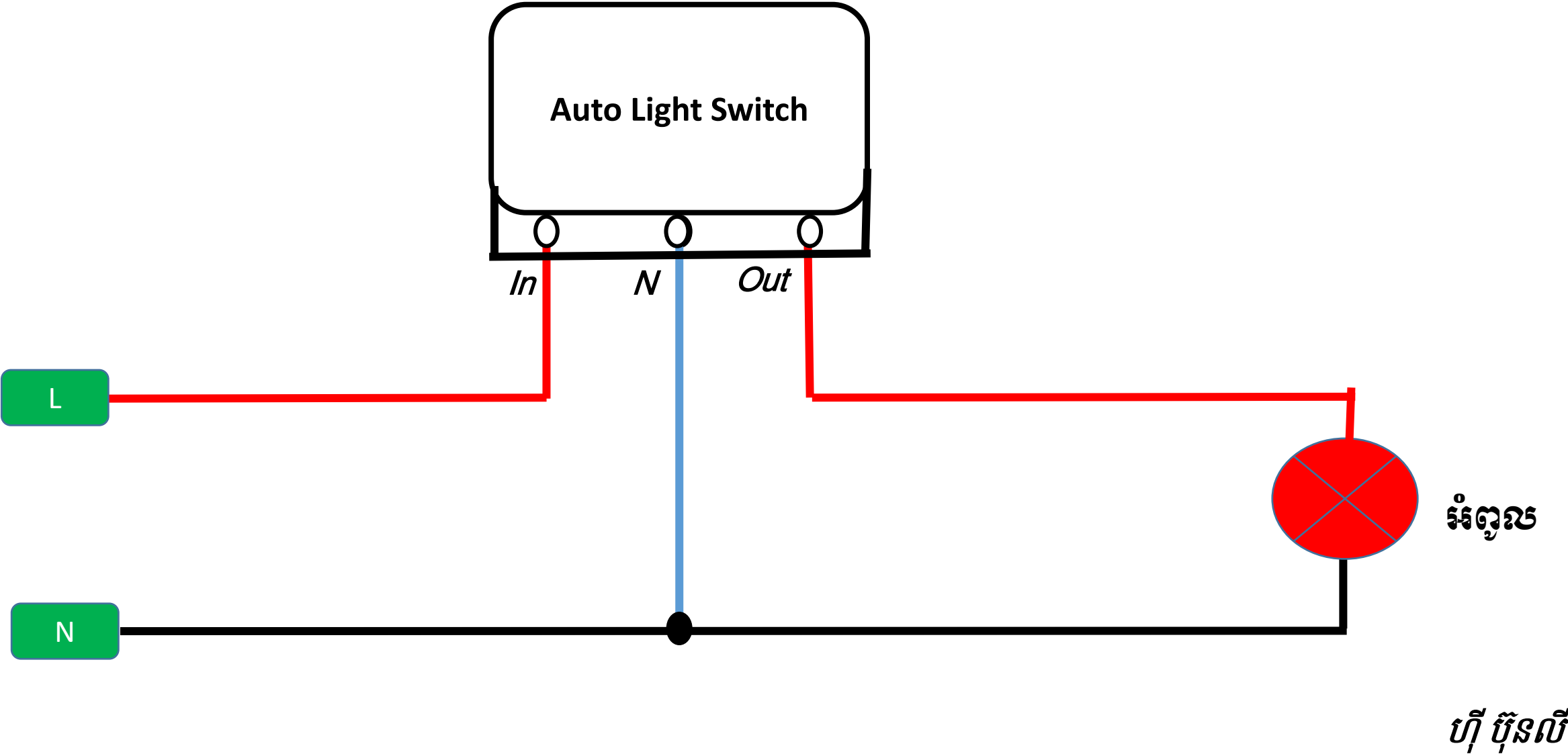
១៧.ការតំឡើងកុងតាក់ពន្លឺ (Auto Light Switch)




១៨. ការតំឡើងកុងតាក់តេលេ (Remote Control)

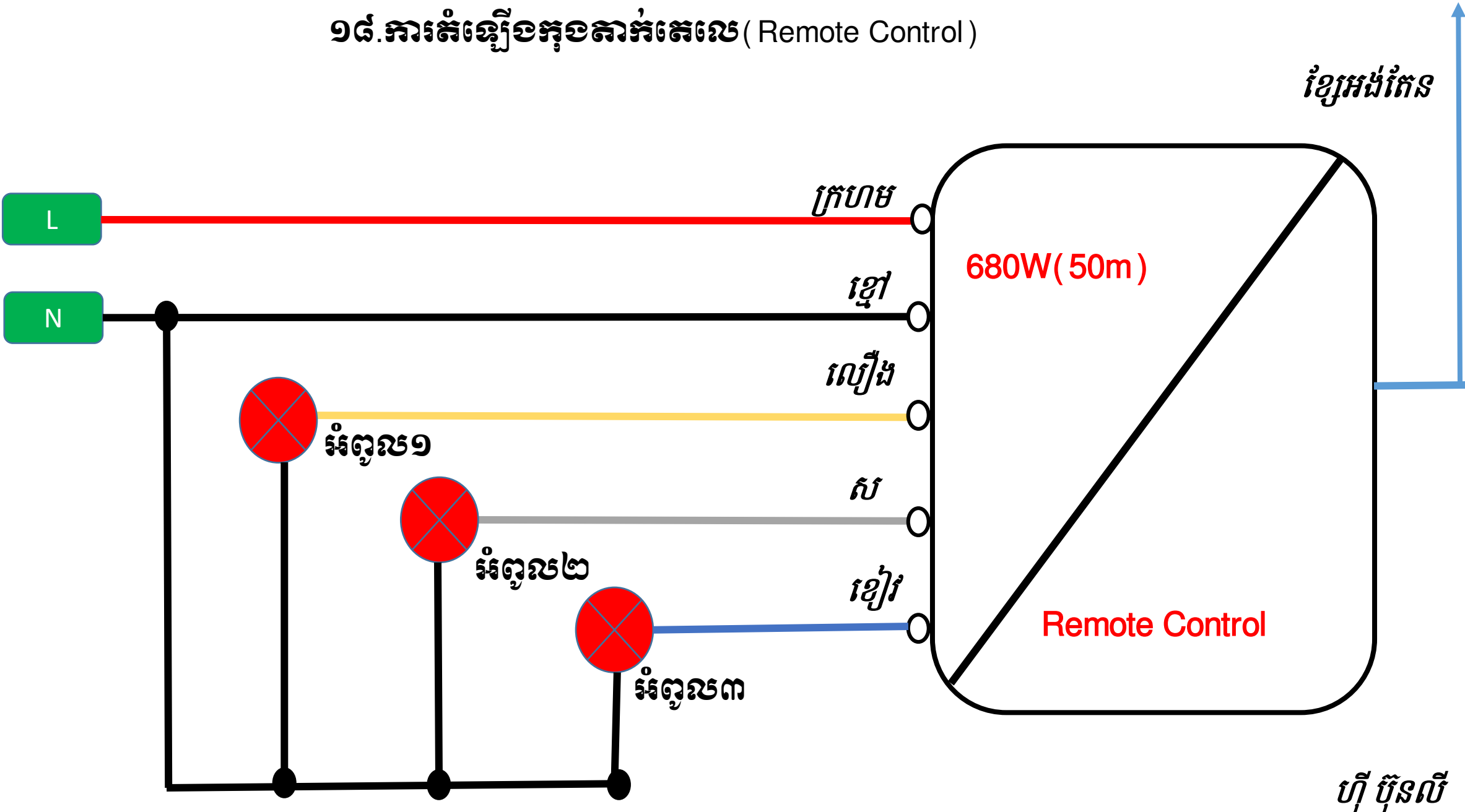


១៩. ការតំឡើងកង្ហារអគ្គិសនី

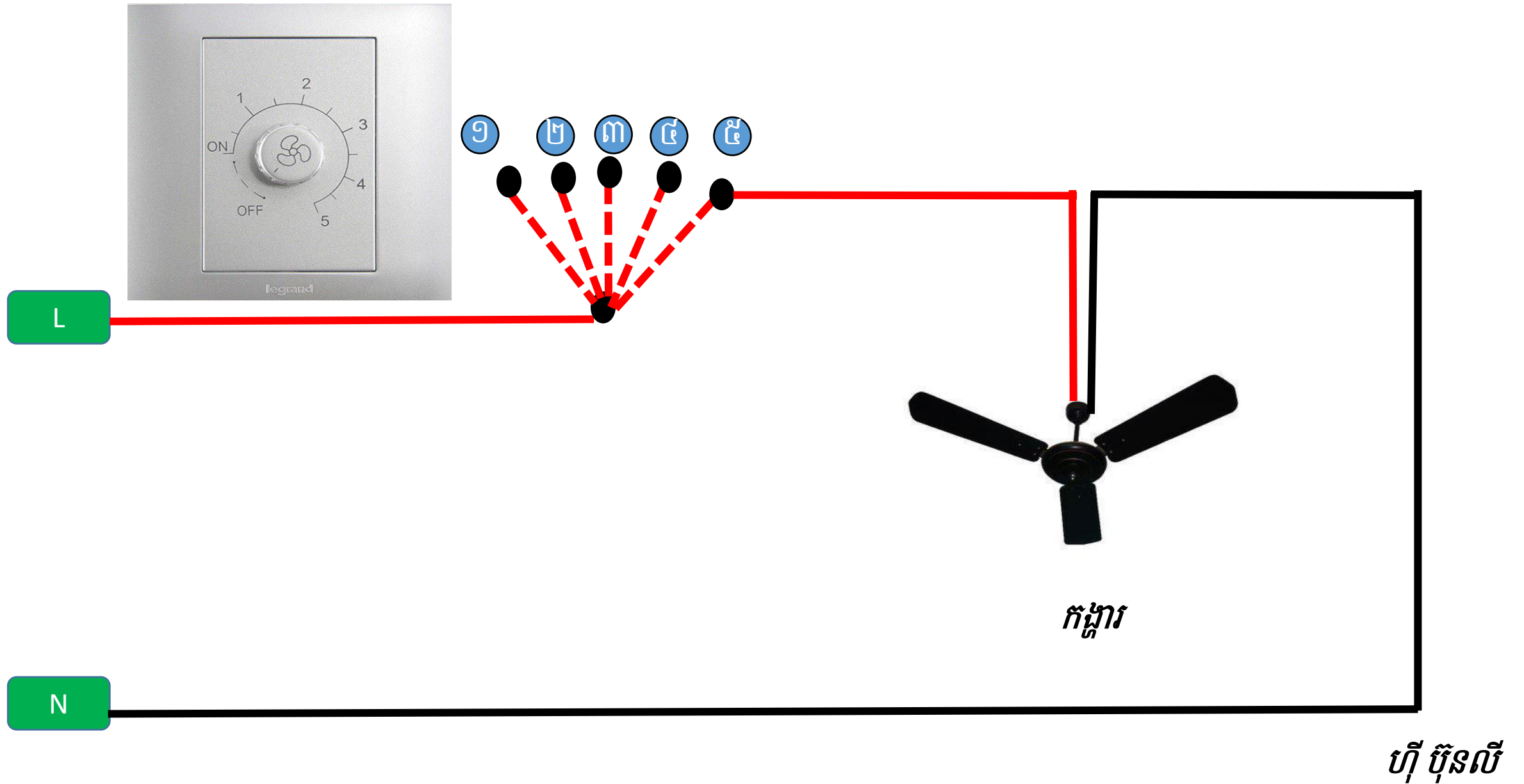


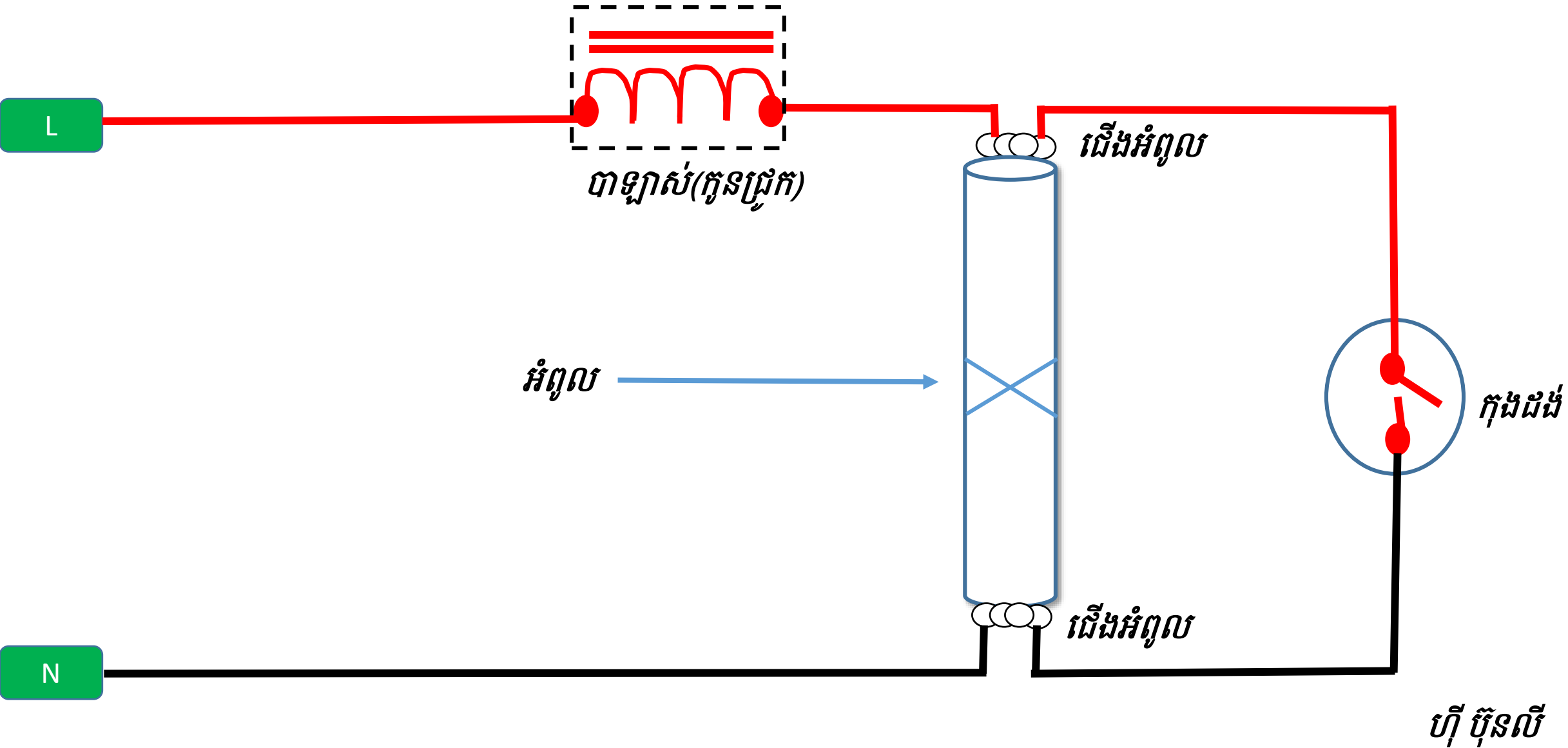
២០. ការតំឡើងសៀគ្វីអំពូលម៉ែត្រទោល (គ្រឿងអ៊ីន)



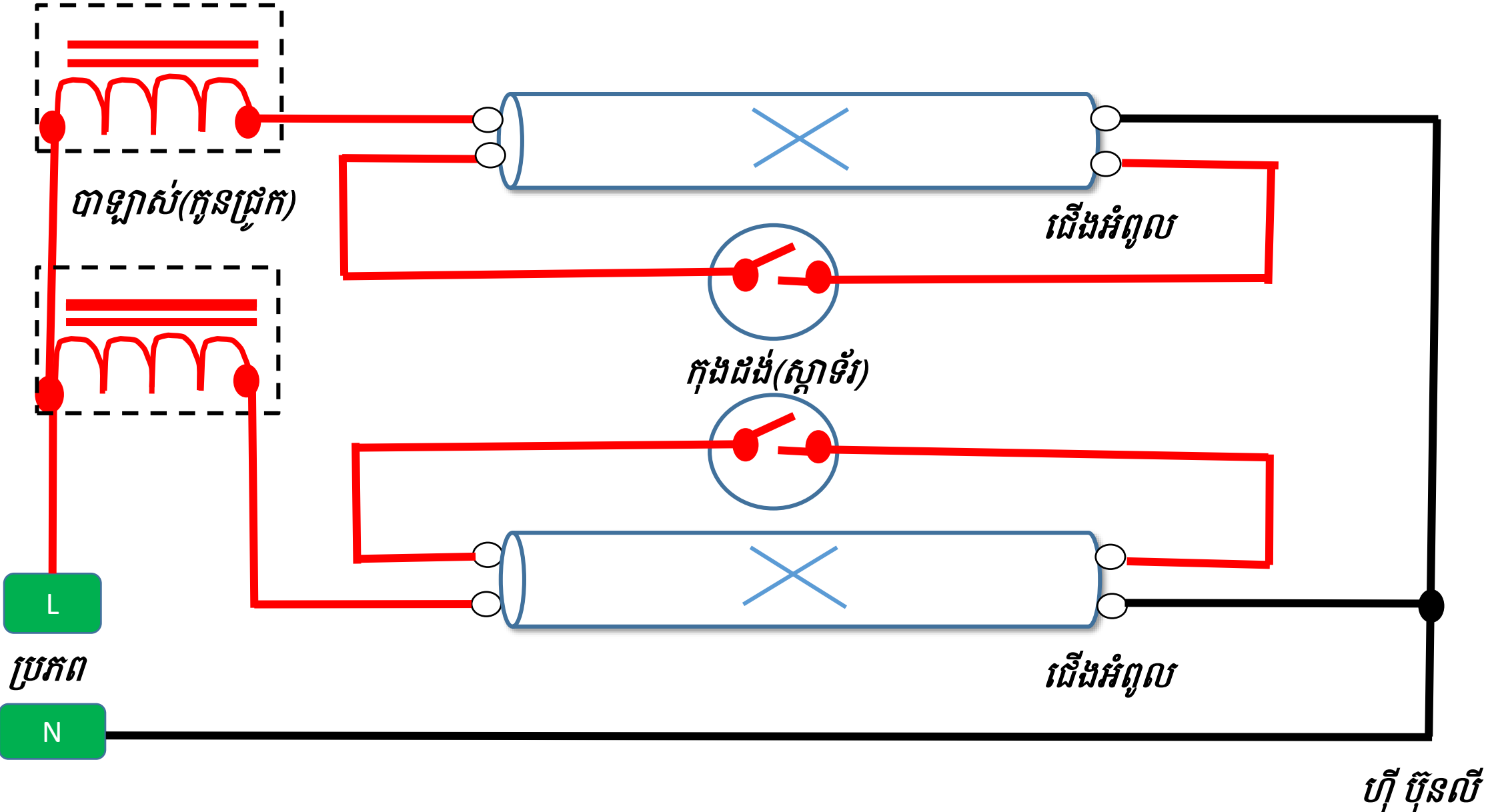
២១.ការតំឡើងសៀគ្វីអំពូលម៉ែត្រឆ្ពោះ(ឆ្លុយអ័រ)



២២.ការតំឡើងសៀគ្វីគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (Kwh)

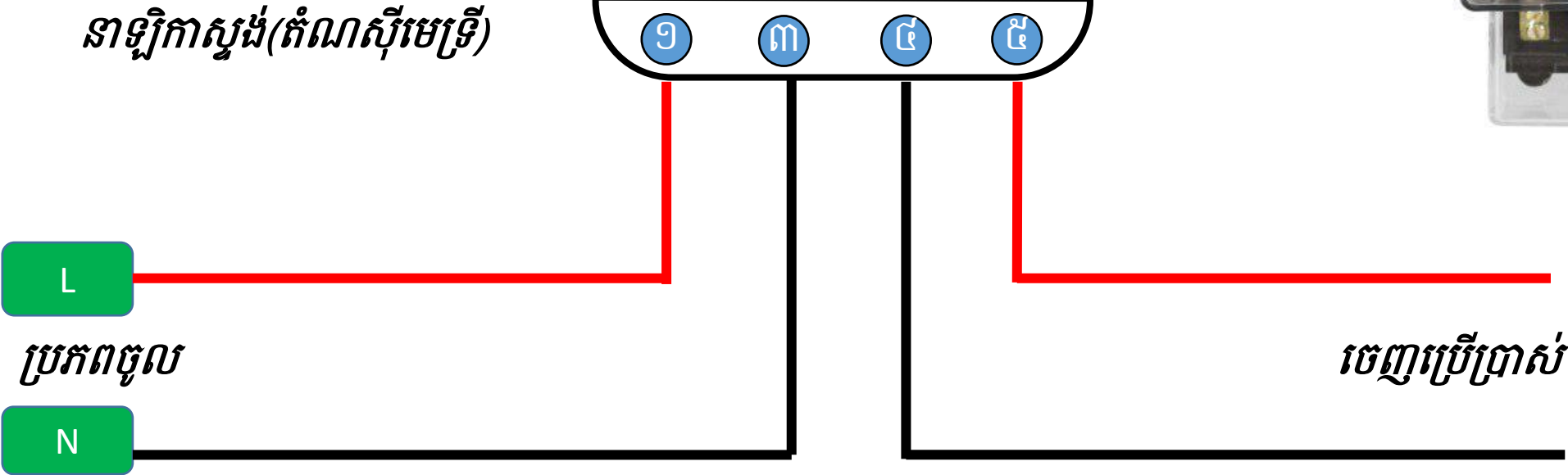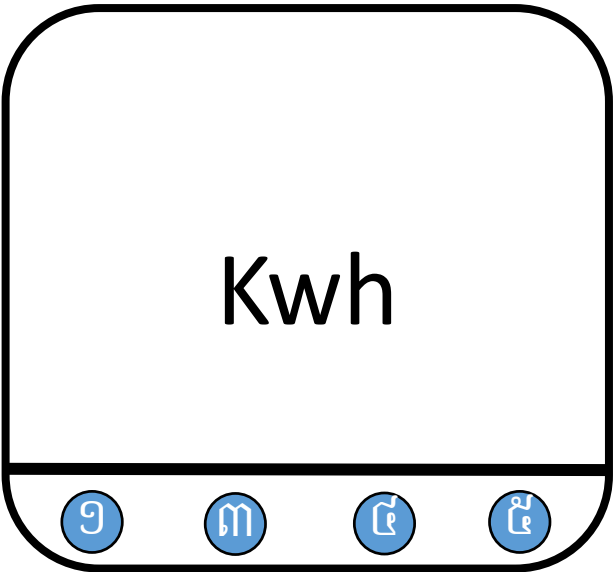


២៣.ការតំឡើងសៀគ្វីគិតថ្លៃរ៉ាត់ម៉ោង (Kwh)

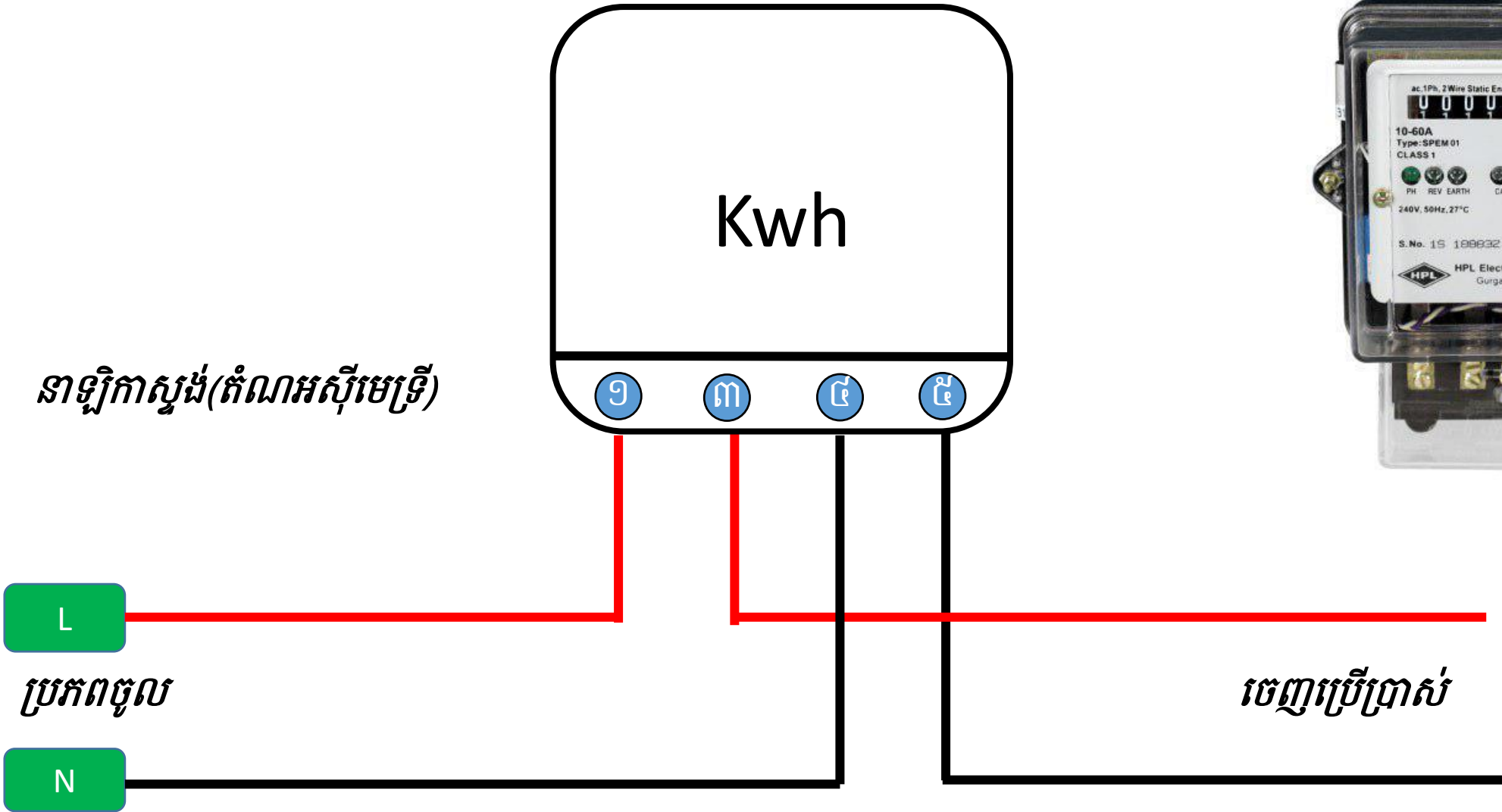


ហ៊ី ប៊ុនលី

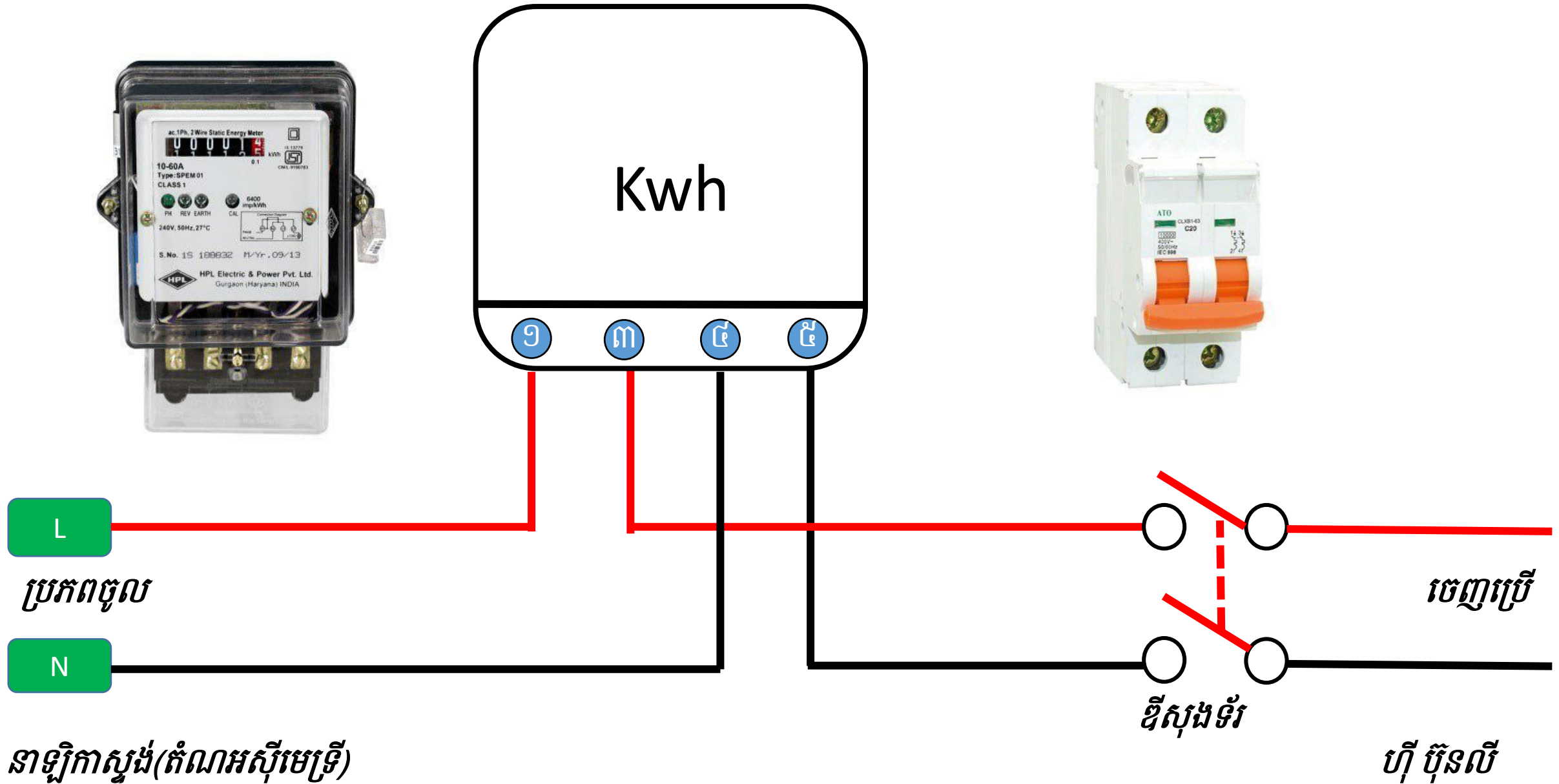
២៤. ការតំឡើងសៀគ្វីគិតទឹកថ្លា (Kwh) និងឌីស៊ុនធីន័រ (CB)



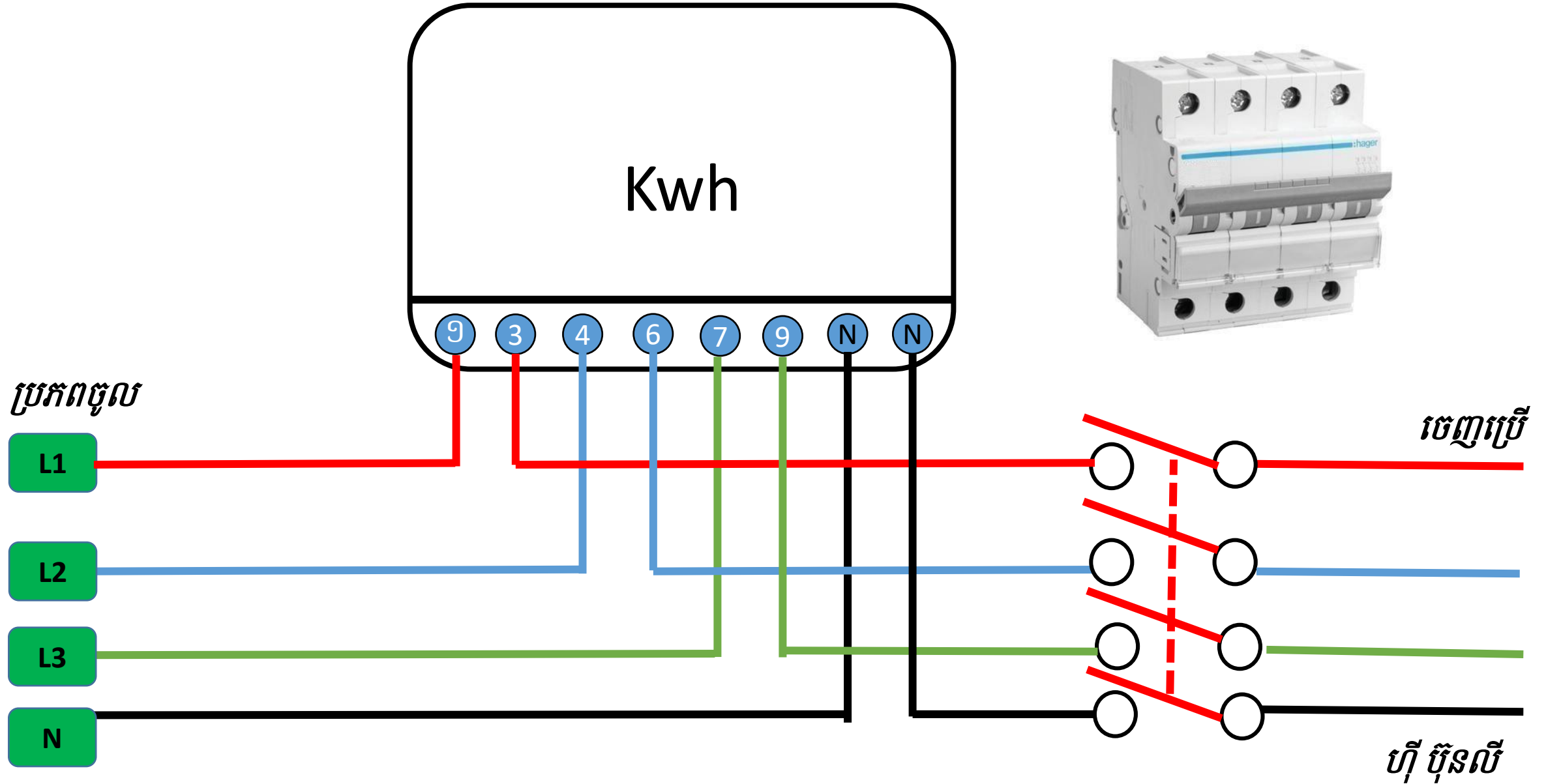២៥. ការតំឡើងសៀវភៅឥឡូវវាតម្លៃច្រើនហ្ន៎ និងឌីស្កូចផងច្រើនហ្ន៎




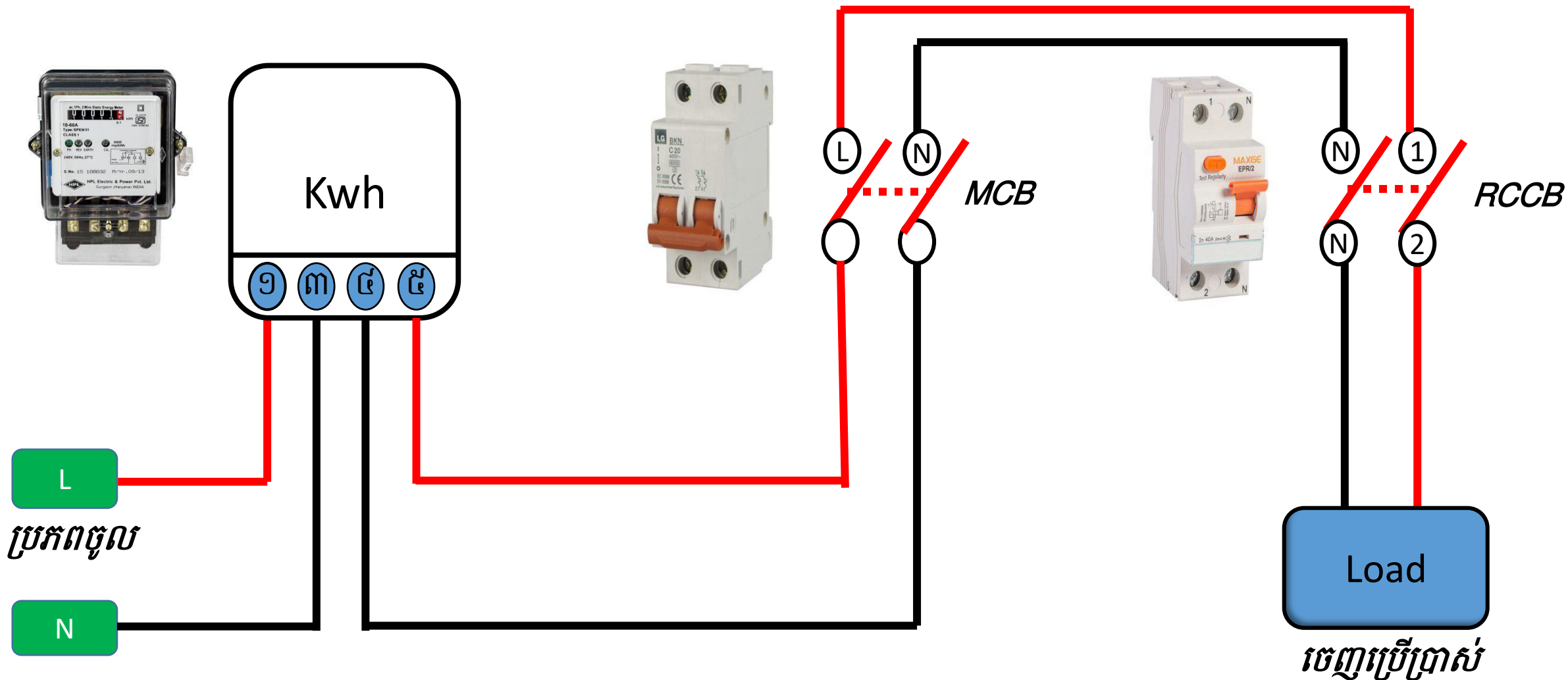
២៦.ការតំឡើងសៀគ្វីគិតថ្លៃរ៉ាត់ម៉ោង (Kwh) ឌីស្កូងទ័រ (MCB) និងឌីស្កូងទ័រ (RCCB)



នាឡិកាស្ទង់(តំណស៊ីមេទ្រី)

ហ៊ី ប៊ុនលី

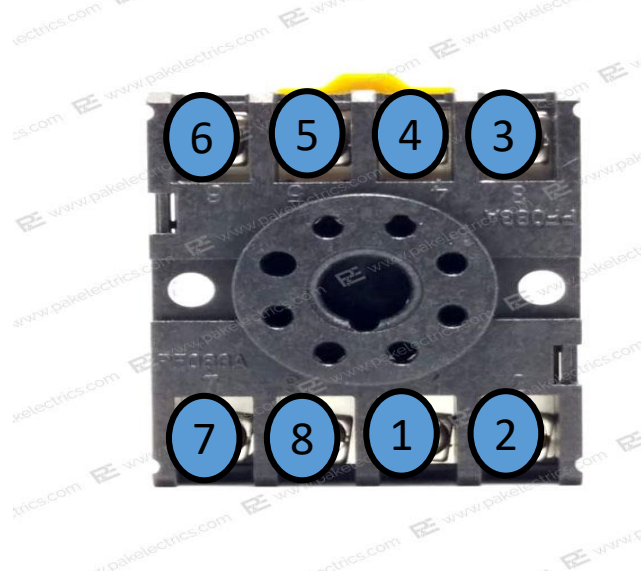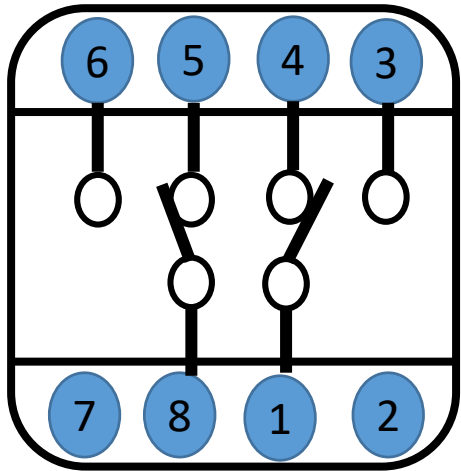២៧. ការតំឡើងសៀគ្វីកំណត់ពេល (Timer) ជាមួយអំពូល១ (Lamp)




7,2 ប្រភពចូល (L N)
 8,5 = NC (ជើងជាប់)
 1,4 = NC (ជើងជាប់)
 8,6 = NO (ជើងដាច់)
 1,3 = NO (ជើងដាច់)

L


N

ប្រភពចូល

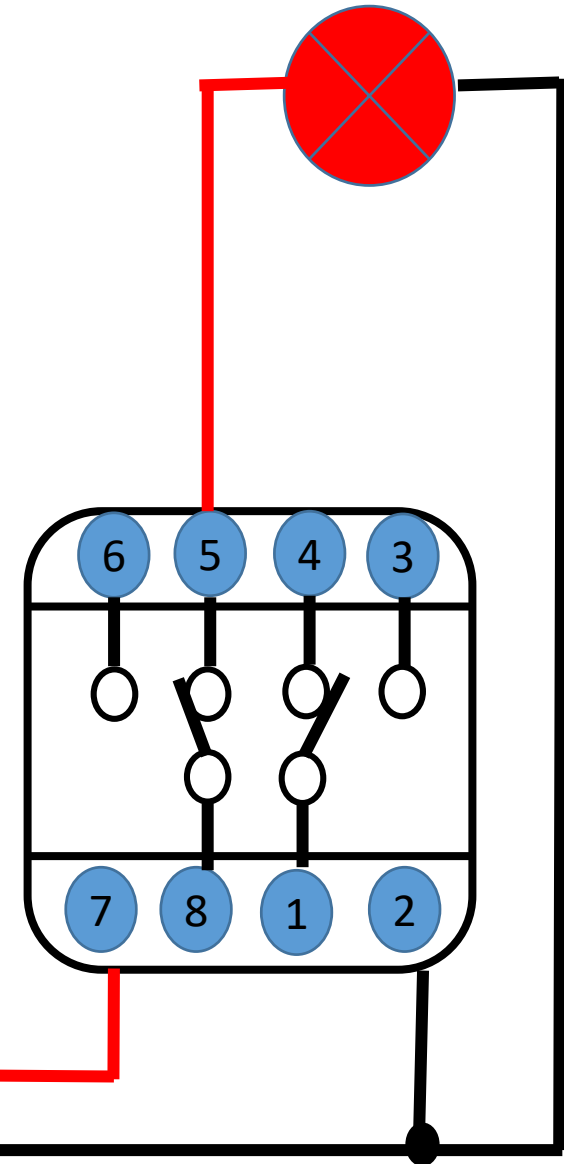


ហ៊ី ប៊ុនលី

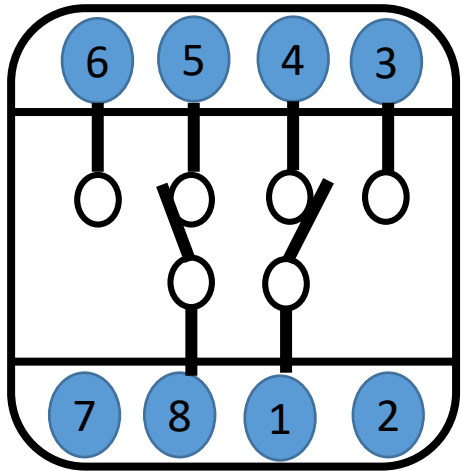
២៨. ការតំឡើងសៀគ្វីកំណត់ពេល២ (Timer) ជាមួយអំពូល២ (Lamp) ត្រីប្លូរេនេស្តា



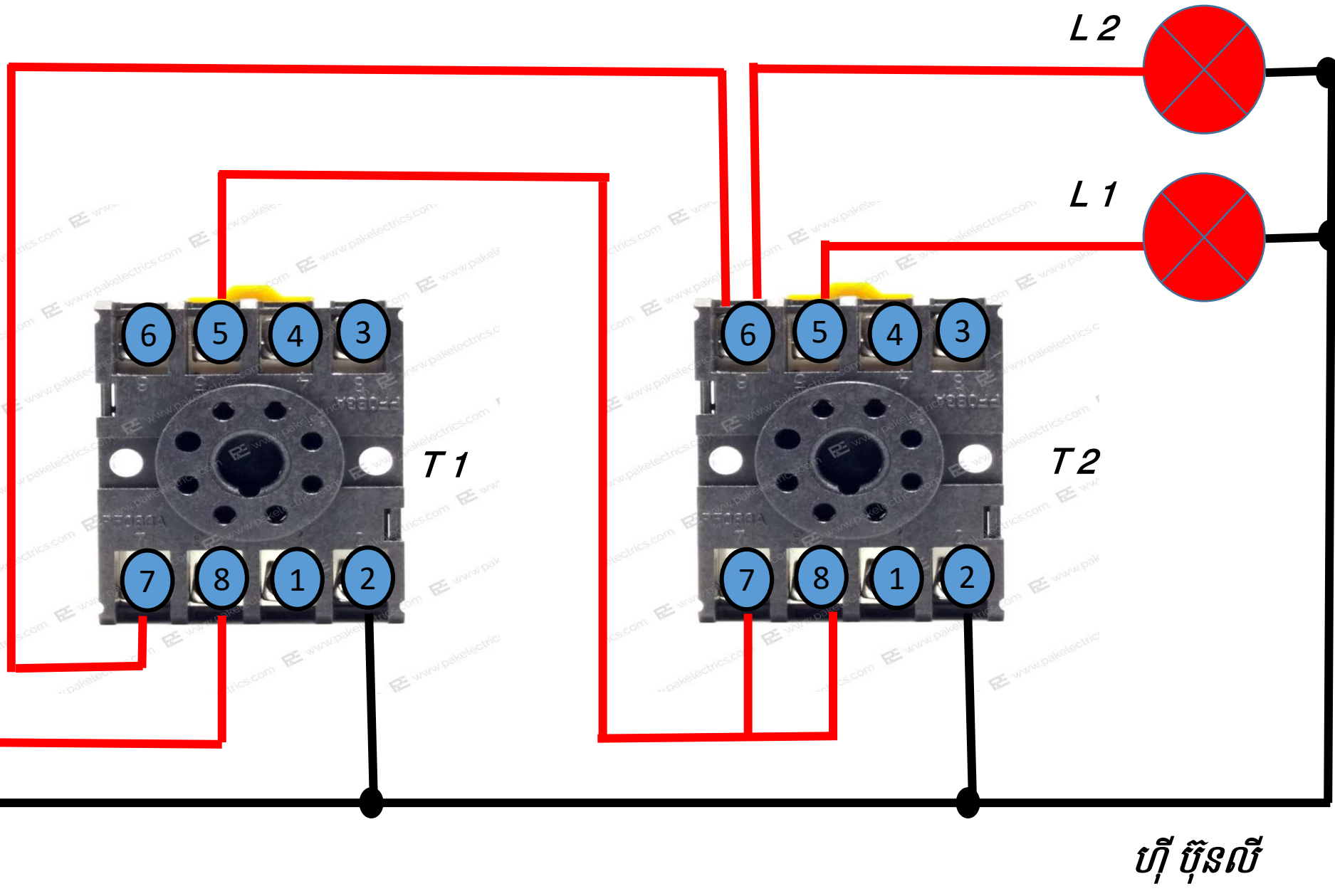7,2 ប្រភពចូល (L N)
 8,5 = NC (ជើងជាប់)
 1,4 = NC (ជើងជាប់)
 8,6 = NO (ជើងជាប់)
 1,3 = NO (ជើងជាប់)



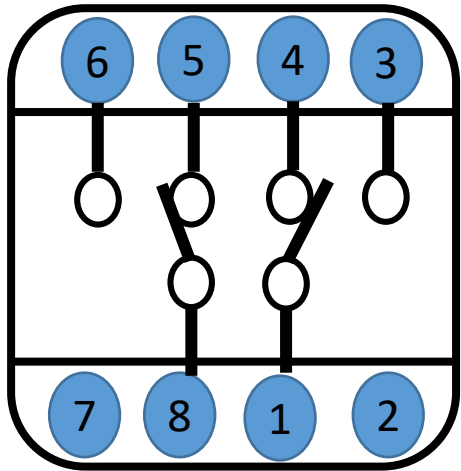២៩. ការតំឡើងសៀគ្វីកំណត់ពេលវេលា (Timer) ជាមួយអំពូលពន្លឺ (Lamp) ប្រភេទប្រភេទ




7,2 ប្រភេទចូល (L N)
 8,5 = NC (ជើងដាច់)
 1,4 = NC (ជើងដាច់)
 8,6 = NO (ជើងដាច់)
 1,3 = NO (ជើងដាច់)

L


N

ប្រភេទចូល

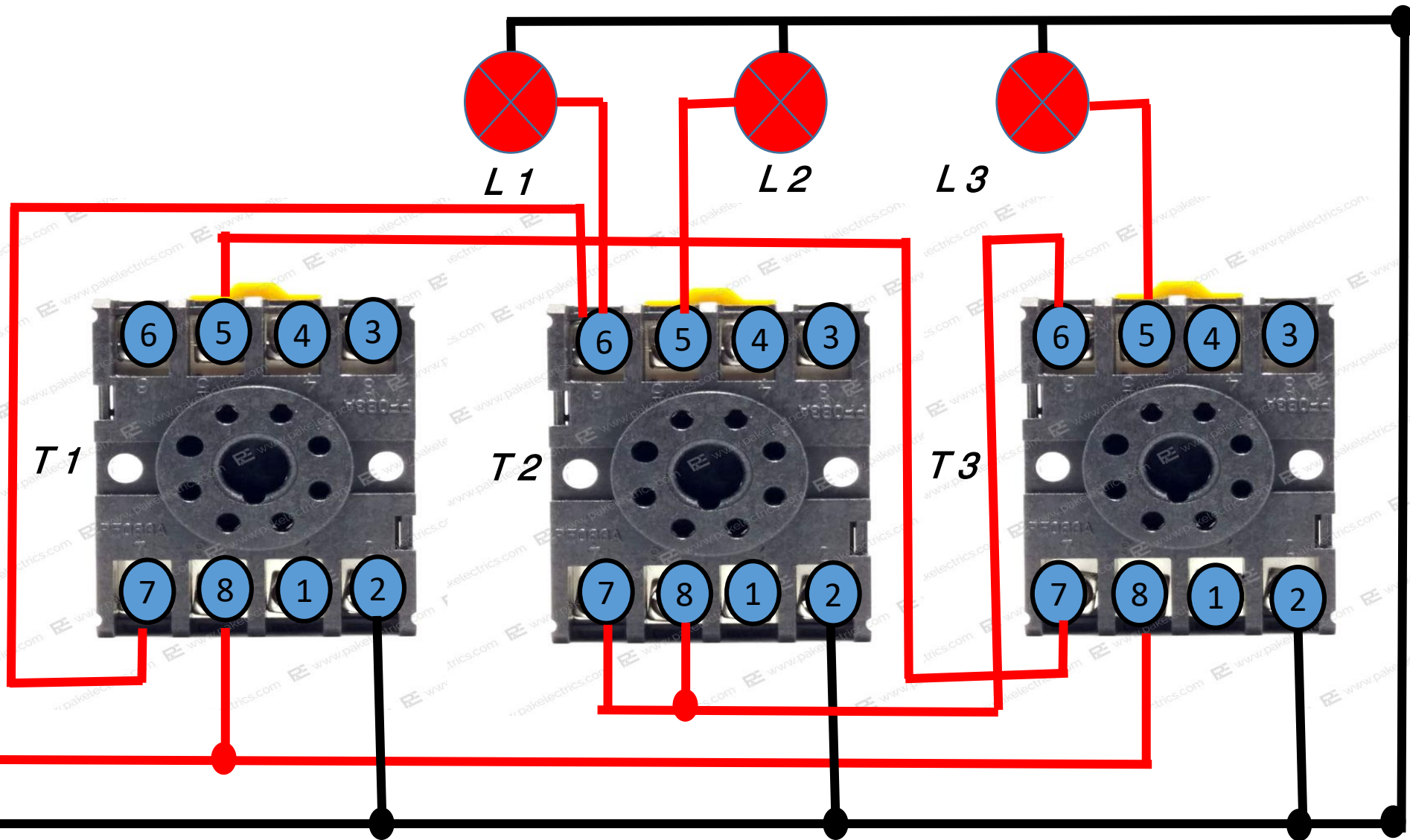


ហ៊ី ប៊ីនលី

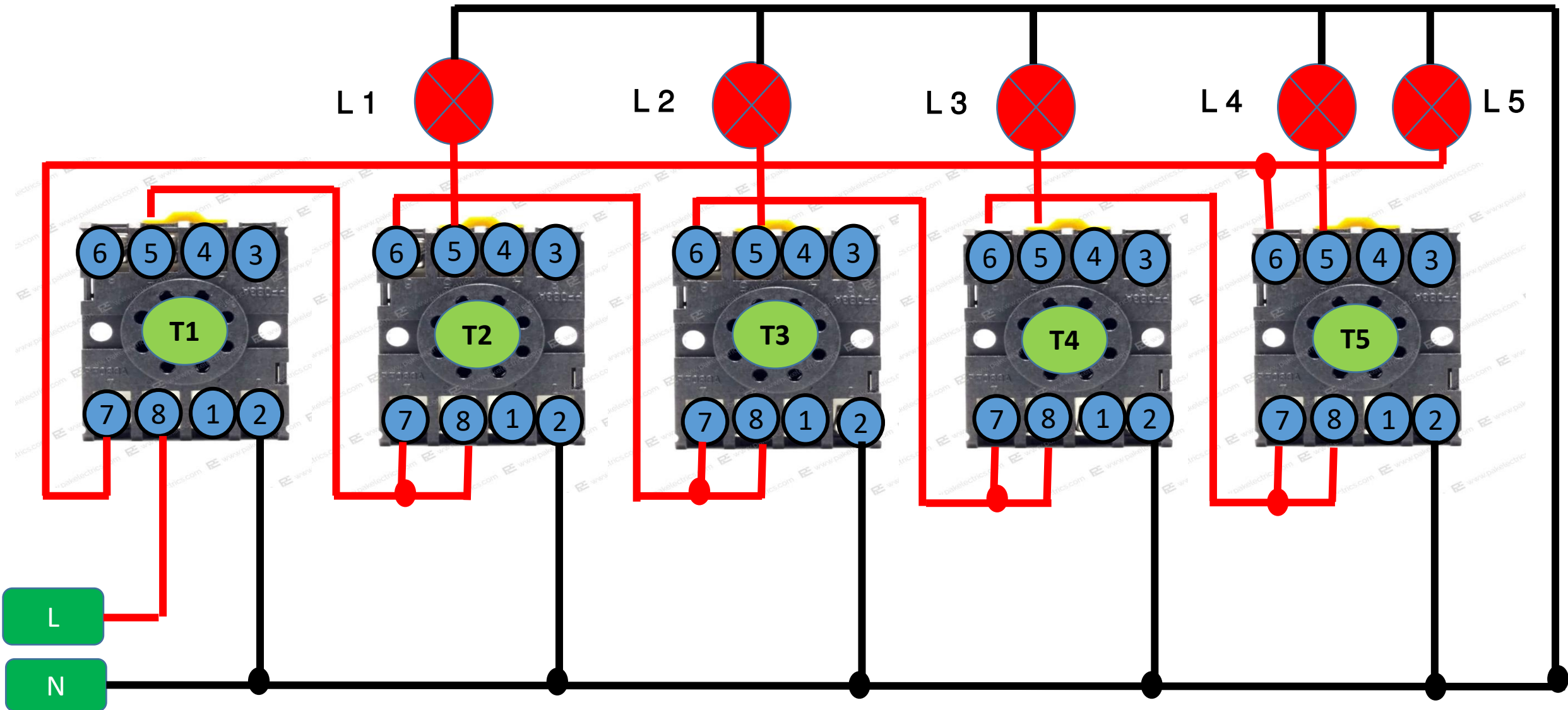៣០. ការតំឡើងសៀគ្វីកំណត់ពេលវេលា (Timer) ជាមួយអំពូលដៃ (Lamp) ប្រើប្រាស់ប្រភេទគ្រឿង



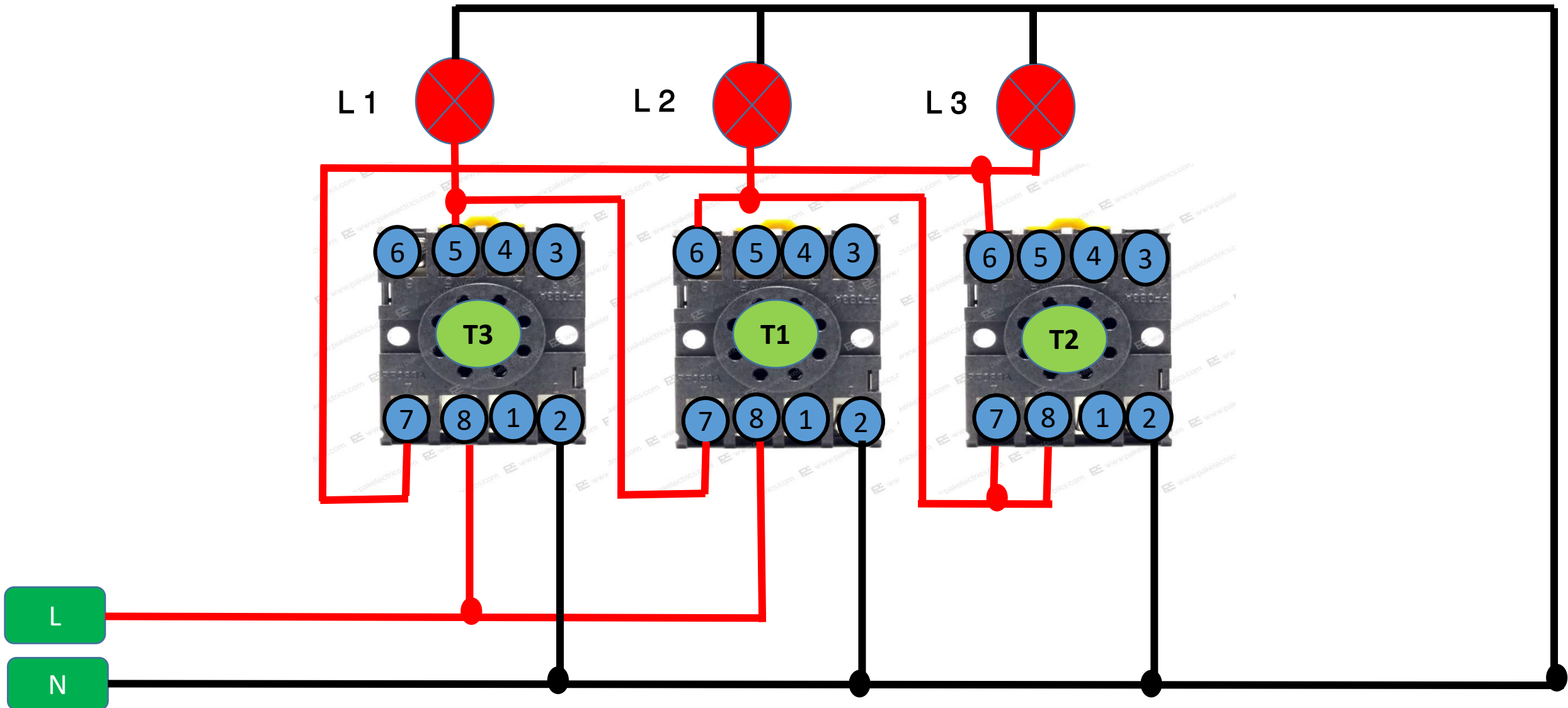៣១. ការតំឡើងសៀគ្វីកំណត់ពេល៣ (Timer) ជាមួយអំពូល៣ (Lamp) ភ្លើងអំពូល១, ២, ៣ បន្តគ្នាតែមិនដាច់



៣២. ការតំឡើងកុងតាក់ដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញស្របច្បាប់ មិនមែនអំពូលនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញស្របច្បាប់

